



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
22.01 - TEORÍA DE CIRCUITOS

TRABAJO PRÁCTICO N°2

Grupo 4:

Álvarez, Lisandro
Fogg, Matias
Diaz, Ian
Delgado, Milton
Dieguez, Manuel
Oh, Victor

Legajos:

57771
56252
57515
56451
56273
56679

APROBADO EN FECHA:

ENTREGADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2019

Índice

I	Filtro con GIC	3
1.	Introducción	3
2.	Transferencia del circuito	3
2.1.	Impedancia equivalente y transferencia del GIC	3
2.2.	Transferencia del filtro	4
2.2.1.	Función de R_8	6
2.3.	Comportamiento de R_6	6
2.3.1.	Singularidades $R_6 \rightarrow \infty, R_6 \rightarrow 0$	6
2.4.	Análisis de sensibilidades	7
2.4.1.	Sensibilidad de ω_0	7
2.4.2.	Sensibilidad de Q	7
2.4.3.	Sensibilidad de $ H(j\omega_0) $	8
2.5.	Selección de componentes	9
2.6.	Distribución de las singularidades	10
2.7.	Amplificadores operacionales compatibles	10
3.	Implementación	13
3.1.	Circuito implementado	13
4.	Mediciones	13
4.0.1.	Transferencia	13
4.0.2.	Impedancia de entrada	13
4.0.3.	Error	15
5.	Respuesta al escalón	16
6.	Conclusiones	17
II	Introducción al diseño de filtros activos	17
7.	Introducción teórica del <i>Gyrator</i>	17
8.	<i>Gyrator</i> como inductor	19
9.	Diseño de filtros activos con <i>Gyrator</i>	22
9.1.	Filtro pasa altos	22
9.1.1.	Plantilla	22
9.1.2.	Funcion transferencia y circuito de segundo orden	23
9.1.3.	Circuito propuesto	23
9.1.4.	Diseño del circuito	24
9.1.5.	Simulacion y analisis lineal	25
9.1.6.	Medicion y analisis a altas frecuencias	26
9.1.7.	Conclusion	26
9.2.	Pasa Banda	27
9.2.1.	Plantilla	27
9.2.2.	Funcion transferencia y circuito de segundo orden	27
9.2.3.	Circuito propuesto	28
9.2.4.	Diseño del circuito	28
9.2.5.	Simulacion y analisis lineal	28
9.2.6.	Medicion y analisis a altas frecuencias	30
9.2.7.	Conclusion	30
9.3.	Rechaza banda	30

9.3.1.	Plantilla	30
9.3.2.	Funcion transferencia y circuito de segundo orden	31
9.3.3.	Circuito propuesto	31
9.3.4.	Diseño del circuito	32
9.3.5.	Simulacion y analisis lineal	32
9.3.6.	Medicion y analisis a altas frecuencias	33
9.3.7.	Conclusion	34
9.4.	Pasa bajos	34
9.4.1.	Plantilla	34
9.4.2.	Funcion transferencia y circuito de segundo orden	34
9.4.3.	Circuito propuesto	35
9.4.4.	Diseño del circuito	35
9.4.5.	Simulacion y analisis lineal	35
9.4.6.	Medicion y analisis a altas frecuencias	37
9.4.7.	Conclusion	37

10.Diseño PCB	37
----------------------	-----------

Parte I

Filtro con GIC

1. Introducción

Un circuito GIC (generalized impedance converter) es un circuito RC activo diseñado para simular componentes que varían su comportamiento dependiendo de la frecuencia para usar, por ejemplo, en el diseño de filtros activos como es el caso del presente trabajo. Se presentará a continuación el análisis y la implementación de un filtro pasa banda activo, implementado un GIC simulando una inductancia. Se detallarán los cálculos que nos permiten obtener su transferencia, así como también se desarrollará el criterio para elegir los componentes que lo conforman, en función de una serie de condiciones preestablecidas.

2. Transferencia del circuito

2.1. Impedancia equivalente y transferencia del GIC

La impedancia equivalente que se presenta entre los terminales del circuito esta descrita, en función de las impedancias que lo compongan, por la expresion 1

$$Z = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4} \quad (1)$$

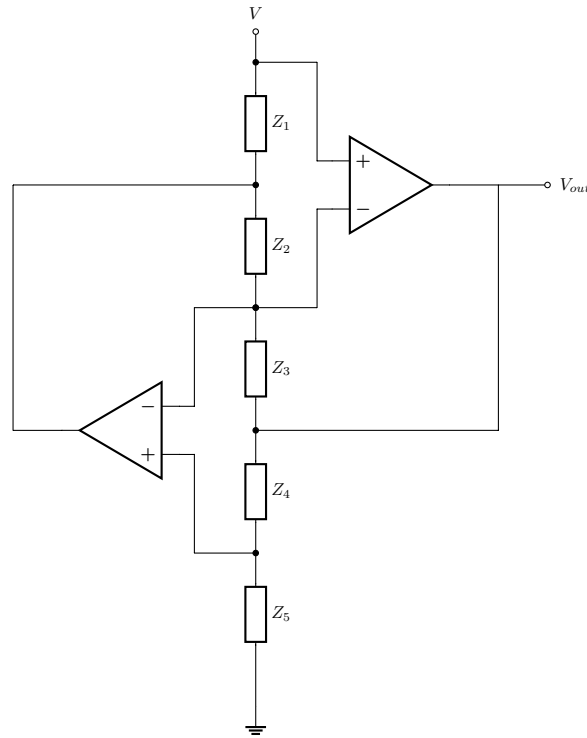


Figura 1: Circuito GIC genérico

La Figura 2 muestra el circuito GIC que se utilizó para simular una inductancia. Al evaluar los valores de los componentes del circuito de la Figura 2 en la Expresión 1, obtenemos la impedancia equivalente Z , y de esa forma podemos determinar el comportamiento del circuito.

$$Z = \frac{R_1 R_3 R_8}{R_4 \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{R_1 R_3 R_8 C_2 j\omega}{R_4}$$

Si llamamos

$$L_{GIC} = \frac{R_1 R_3 R_8 C_2}{R_4}$$

Podemos ver que la impedancia equivalente del circuito se comporta como una inductancia de valor L_{GIC} , y podemos definir

$$Z = L_{GIC} j\omega$$

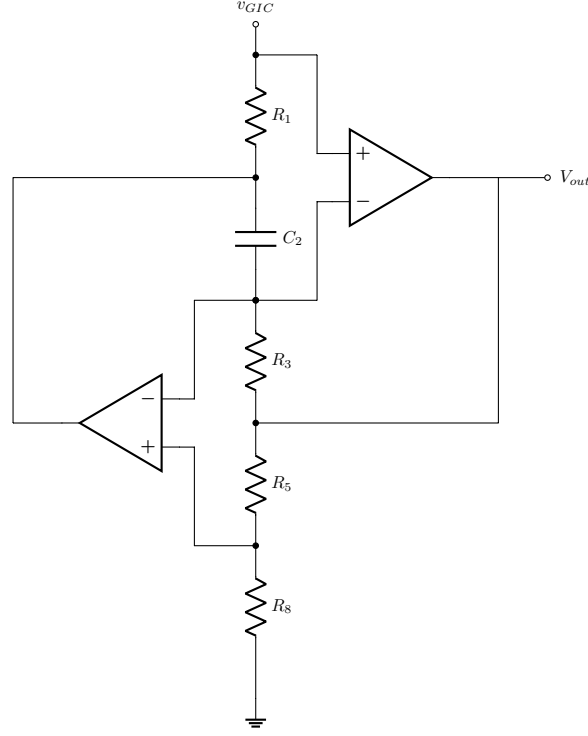


Figura 2: Circuito GIC utilizado

La transferencia del circuito de la Figura 2 está dada por la Expresión 2

$$\frac{V_{out}}{V_{GIC}} = \left(1 + \frac{R_4}{R_8}\right) \quad (2)$$

2.2. Transferencia del filtro

La Figura 3 muestra el filtro a implementar. Como se explicó anteriormente, el GIC se comporta como una inductancia de valor L_{GIC} . De esta forma, se puede hallar la transferencia desde v_{in} hacia el GIC (representado por el inductor en la Figura), y luego hallar la transferencia desde el GIC hacia V_{out}

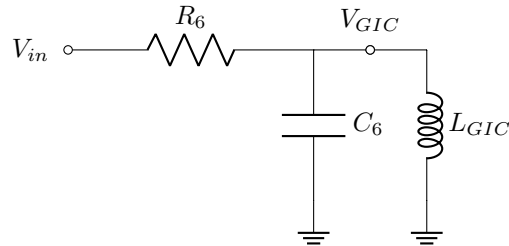


Figura 3: Filtro con inductancia equivalente

La transferencia de V_{in} a V_{GIC} esta dada por la Expresión 3.

$$\frac{V_{GIC}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{R_6 C_6} \$}{\$^2 + \frac{1}{R_6 C_6} \$ + \frac{1}{L_{GIC} C_6}} \quad (3)$$

Combinando las expresiones 2 y 3, se obtiene la Expresión , la cual expresa la transferencia total del filtro.

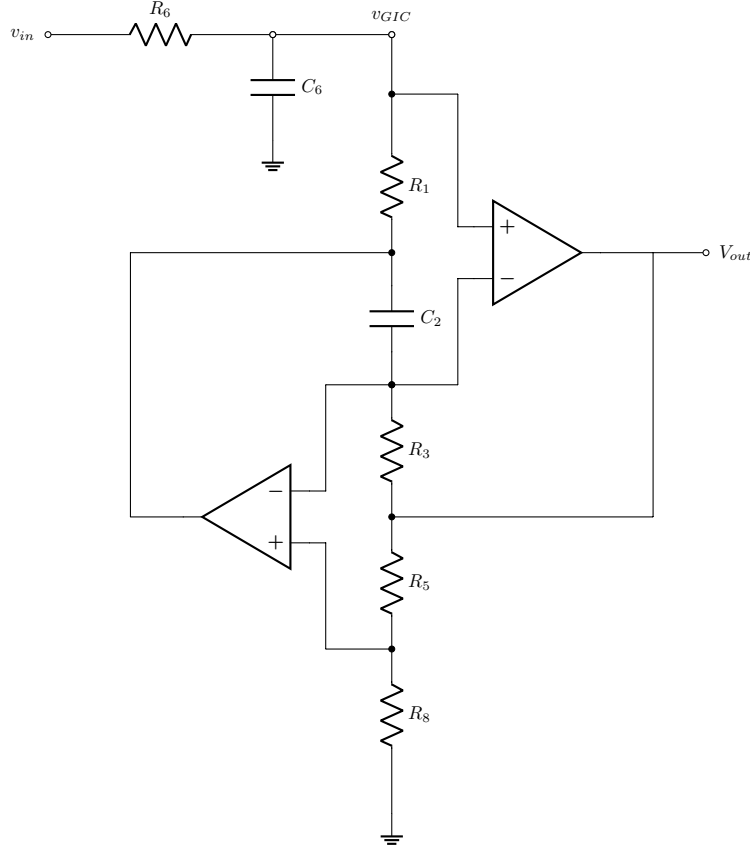


Figura 4: Circuito implementado completo

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_4}{R_8}\right) \frac{\frac{1}{R_6 C_6} \$}{\$^2 + \frac{1}{R_6 C_6} \$ + \frac{1}{L_{GIC} C_6}} \quad (4)$$

La transferencia hallada se corresponde con la transferencia de un filtro pasa banda de segundo orden, cuya expresión general está dada por la Expresión 5. De esta forma, comparando las expresiones podemos determinar las magnitudes relevantes de la misma.

$$H(\$) = K \frac{\frac{\omega_0}{Q} \$}{\$^2 + \frac{\omega_0}{Q} \$ + \omega_0^2} \quad (5)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_{GIC} C_6}}$$

$$Q = R_6 \sqrt{\frac{C_6}{L_{GIC}}}$$

Se establecen las siguientes relaciones entre los componentes del circuito, de forma que se pueda expresar la transferencia del filtro en función de los componentes que lo conforman, a la que llamaremos a partir de ahora $H(\$)$

$$R_1 = R_3 = R_4 = R_8 = R$$

$$R_6 = QR$$

$$C_2 = C_6 = C$$

$$H(s) = 2 \frac{\frac{1}{R_6 C} s}{s^2 + \frac{1}{R_6 C} s + \frac{1}{(RC)^2}}$$

2.2.1. Función de R_8

Cuando R_8 tiende a infinito, el circuito GIC queda flotante, es decir sin conexión a tierra, y de esta forma la impedancia es infinita, y se comporta como un circuito abierto. De esta forma, la transferencia total del filtro se reduce a la siguiente expresión

$$H(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

La cuál caracteriza un filtro pasa bajos con frecuencia de corte $\omega_c = \frac{1}{R_6 C_6}$

2.3. Comportamiento de R_6

Si establecemos las siguientes relaciones entre los componentes del circuito, podemos analizar el comportamiento del mismo en función de la relación entre los valores de tres parámetros, R , C y Q

$$R_1 = R_3 = R_4 = R_8 = R$$

$$R_6 = QR$$

$$C_2 = C_6 = C$$

Al desarrollar la expresión de la transferencia reemplazando por los valores indicados, se obtiene la siguiente expresión, expresada en función de la frecuencia central del filtro $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

$$H(s) = 2 \frac{\frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

Y de esta forma se puede establecer una caracterización de los polos de la función transferencia en función de la relación entre R_6 y R , establecida por Q . Sean $s_{1,2}$ los polos del sistema

$$s_{1,2} = \frac{\omega_0}{2Q} \left(-1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right) \quad (6)$$

De la Expresión 6 se determinan los tres casos particulares: dos polos reales distintos, dos polos complejos conjugados, un polo doble real. Las condiciones son, respectivamente:

$Q < 1/2,$	$R_6 < \frac{1}{2}R,$	2 polos reales
$Q > 1/2,$	$R_6 > \frac{1}{2}R,$	2 polos complejos conjugados
$Q = 1/2,$	$R_6 = \frac{1}{2}R,$	1 polo real doble

Las figuras 5, 6 y 7 muestran la distribución de los polos del circuito para los tres casos mencionados.

2.3.1. Singularidades $R_6 \rightarrow \infty$, $R_6 \rightarrow 0$

A partir de la Expresión 6, se tomó límite para los casos $R_6 \rightarrow \infty$, lo que implica $Q \rightarrow \infty$ y $R_6 \rightarrow 0$, que implica $Q \rightarrow 0$, por la relación $R_6 = QR$, dado que se asume R un valor fijo finito.

El caso singular $R_6 \rightarrow \infty$ genera una distribución de polos complejos conjugados ubicados sobre el eje imaginario y de magnitud ω_0 . $s_{1,2} = \pm j\omega_0$. Esta tendencia puede observarse en la Figura 6.

Por otro lado, al R_6 aproximarse a 0, la distribución de polos de la transferencia esta caracterizada por un par de polos ubicados en la semirecta real negativa, de forma que tienden a alejarse a medida que R_6 se hace mas pequeño, la tendencia se manifiesta en la Figura 5.

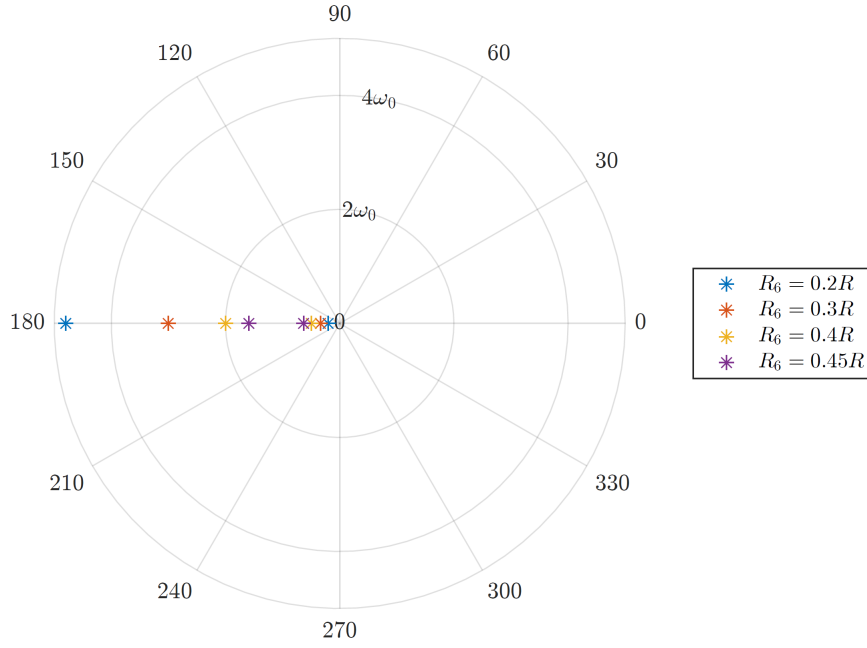


Figura 5: Distribución de polos. Dos polos reales

2.4. Análisis de sensibilidades

Se realizó un análisis de sensibilidades para determinar la variación de los distintos parámetros relevantes del circuito respecto a variaciones en los distintos componentes. El estudio de sensibilidades del circuito permite seleccionar los componentes de forma tal que las variaciones de estos tengan la mínima repercusión posible sobre los parámetros del circuito. Se realizaron análisis de sensibilidades de la frecuencia central dle filtro(ω_0), el factor de calidad(Q), y la transferencia en magnitud evaluada en la frecuencia central $\omega_0(H(j\omega_0))$. Se define la sensibilidad de y respecto de x como S_x^y , y se calcula como

$$S_x^y = \frac{\partial y}{\partial x} \frac{x}{y}$$

2.4.1. Sensibilidad de ω_0

La expresión de la frecuencia central ω_0 en función de los componentes del circuito se determinó en la Sección 2.2, y esta depende de los componentes R_1 , R_3 , R_4 , R_8 , C_6 y C_2 . Aplicando el cálculo de la sensibilidad, se obtuvo:

$S_{R_1}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_1
$S_{R_3}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_3
$S_{R_4}^{\omega_0} = 1/2,$	Sensibilidad respecto de R_4
$S_{R_8}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_8
$S_{R_6}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_6
$S_{C_2}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de C_2
$S_{C_6}^{\omega_0} = -1/2,$	Sensibilidad respecto de C_6

2.4.2. Sensibilidad de Q

En la Sección 2.2 se determinó la expresión del factor de calidad Q del sistema, y a continuación se muestran los valores arrojados por el análisis de sensibilidades realizado sobre el mismo.

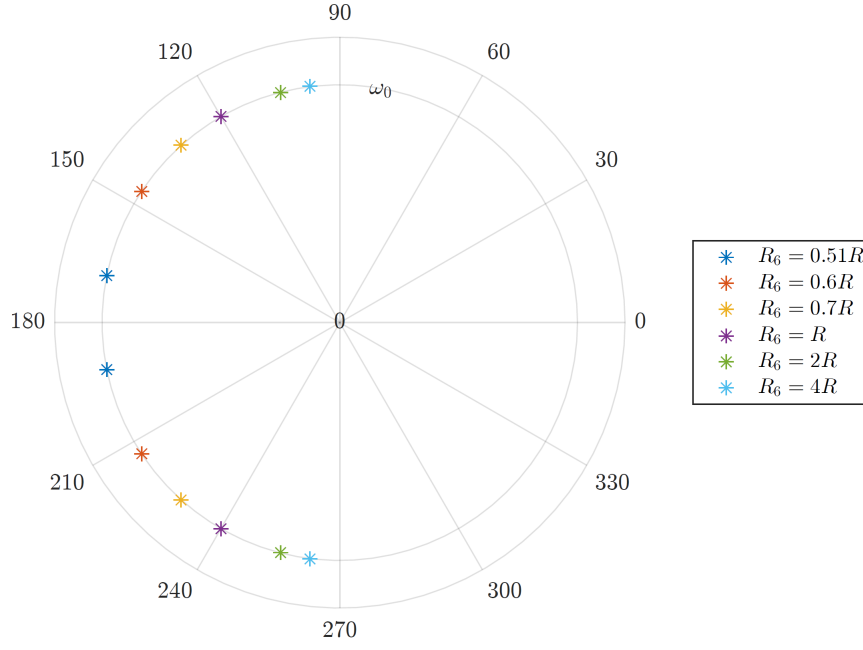


Figura 6: Distribución de polos. Polos complejos conjugados

$S_{R_1}^Q = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_1
$S_{R_3}^Q = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_3
$S_{R_4}^Q = 1/2,$	Sensibilidad respecto de R_4
$S_{R_8}^Q = -1/2,$	Sensibilidad respecto de R_8
$S_{R_6}^Q = 1,$	Sensibilidad respecto de R_6
$S_{C_2}^Q = 1/2,$	Sensibilidad respecto de C_2
$S_{C_6}^Q = 1/2,$	Sensibilidad respecto de C_6

2.4.3. Sensibilidad de $|H(j\omega_0)|$

Al evaluar la Expresión 4 en $\omega = j\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_{GIC}C_6}}$, se obtiene:

$$|H(j\omega_0)| = \left(1 + \frac{R_4}{R_8}\right)$$

Al calcular las sensibilidades respecto de R_4 y R_8 , se obtuvo

$$S_{R_4}^{|H(j\omega_0)|} = \left(1 + \frac{R_4}{R_8}\right)$$

$$S_{R_8}^{|H(j\omega_0)|} = -\left(1 + \frac{R_4}{R_8}\right)$$

Al imponer $R_4 = R_8 = R$, se simplifica y se obtiene

$$S_{R_4}^{|H(j\omega_0)|} = 2$$

$$S_{R_8}^{|H(j\omega_0)|} = -2$$

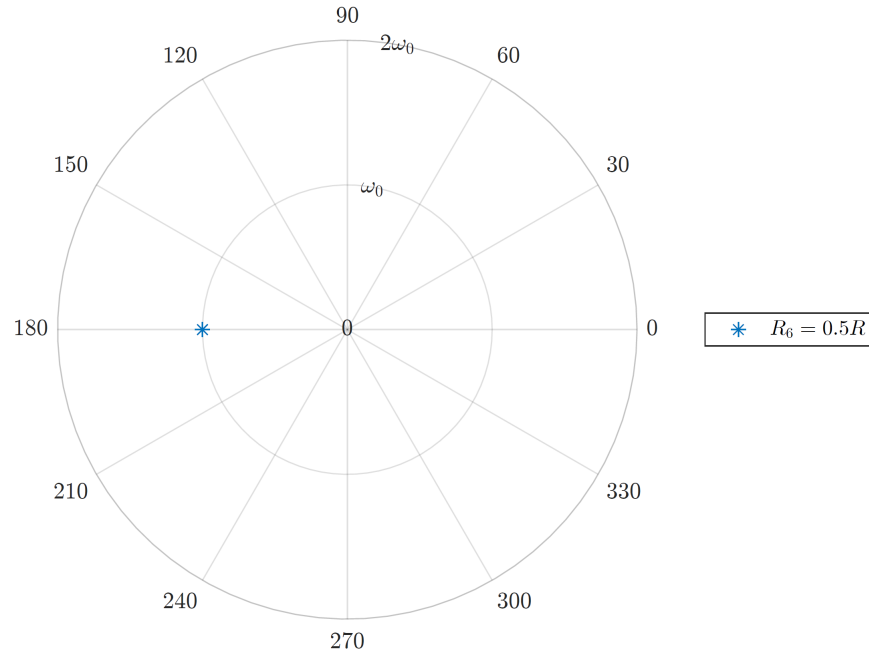


Figura 7: Distribución de polos. Polo real doble

2.5. Selección de componentes

A partir del análisis de sensibilidades realizado en la sección anterior, es posible establecer un criterio para la elección de componentes. Si se observan los valores obtenidos para las sensibilidades de ω_0 , se puede determinar que todos los componentes afectan al parámetro en cuestión prácticamente en la misma proporción, por lo cual no es posible detectar un componente crítico a partir de estos resultados.

Al observar los resultados obtenidos para las sensibilidades del factor de calidad Q , se observa que variaciones en R_6 afectan en mayor proporción a Q que variaciones en los restantes componentes. De esta forma, idealmente, se debería seleccionar un componente para R_6 con la menor desviación posible del valor teórico calculado para obtener los resultados deseados. Sin embargo, esta dinámica implicaría implementar las resistencias R_1 , R_3 , R_4 y R_8 mediante una combinación de resistores de valores comerciales, lo cual aumentaría las desviaciones que estas aportan. Es por esto que se decidió implementar la resistencia mas crítica(respecto al análisis de sensibilidades) mediante una combinación de resistores comerciales, y las resistencias que componen el GIC mediante un resistor comercial.

Se comienza por elegir un valor de R que corresponda a un valor comercial de resistores de tolerancia de 5 %, de forma que no requiera una combinación serie o paralelo implementarla. A partir del valor de R establecido, se determina el valor de R_6 . Luego, a partir del valor de la frecuencia central $\omega_0 = 13,000rad/seg$ se determina el valor de C .

En los casos en que el valor calculado no coincide con un valor comercial para el componente en cuestión, se decidió utilizar como máximo 2 componentes combinados en serie o paralelo para lograr el valor mas próximo posible al calculado posible.

Componente	Valor Calculado	Valor Utilizado
R_1	$3,3k\Omega$	$3k\Omega$
R_3	$3,3k\Omega$	$3k\Omega$
R_4	$3,3k\Omega$	$3k\Omega$
R_8	$3,3k\Omega$	$3k\Omega$
R_6	$13,2k\Omega$	$13,2k\Omega$
C_2	$23,31nF$	$23,48nF$
C_6	$23,31nF$	$23,48nF$

Cuadro 1: Valores de componentes calculados y utilizados

Los valores de componentes seleccionados producen un filtro pasa banda con frecuencia central $\omega_0 = 12906 \text{ rad/seg}$. Este valor representa un error porcentual del 7,24 % respecto de la frecuencia central buscada inicialmente.

2.6. Distribución de las singularidades

El análisis de sensibilidades determina que tanto varía el parámetro Q respecto a variaciones en los distintos componentes del sistema. Como muestra la Expresión 6 el tipo y la ubicación de los polos del sistema están ligados al valor de Q . De esta forma, conociendo la sensibilidad del parámetro en cuestión, y el valor de Q y del componente que impone la mayor sensibilidad, se puede determinar los valores máximos y mínimos de Q , y así determinar la ubicación de los polos en los casos extremos de mayor desviación del valor central.

$$Q_{max} = 4,4$$

$$Q_{min} = 3,6$$

La Figura 8 muestra la distribución de las singularidades de la transferencia respecto a las variaciones que pueda sufrir el parámetro Q , considerando un valor de $R_6 = 13,2k\Omega$ y un valor de $Q_{central} = 4$.

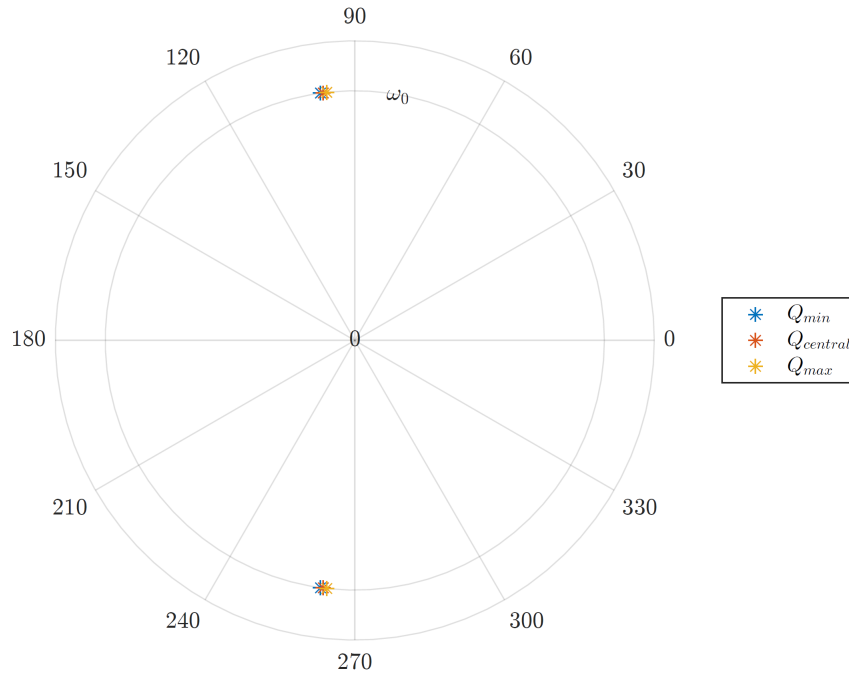


Figura 8: Dispersión de polos frente a variaciones de Q

2.7. Amplificadores operacionales compatibles

El proceso de selección de amplificadores operacionales adecuados contempla determinar tres ítem a destacar:

1. Alta impedancia de entrada
2. Evitar Slew Rate
3. Evitar saturación

Entre la amplia variedad de amplificadores operacionales disponibles en el mercado, se acotó el abanico de posibilidades a 3 integrados con características diferentes. Se realizó una preselección que incluyó los siguientes integrados: *LM741*, *TL082* y *LM833*.

Para cada uno de los amplificadores operacionales se confeccionó un gráfico con las curvas de tensión de entrada máximo en función de la frecuencia debido a la tensión de saturación (tomando como tensión de alimentación $\pm 15V$ para los 3 integrados) y debido al slew rate.

Las limitaciones que estos dos fenómenos pudieran imponer sobre el restante operacional que forma parte del GIC no fueron consideradas, ya que la salida de este tiene una transferencia dada por la Expresión 10. La transferencia en magnitud de este operacional se muestra en la Figura, y se puede observar que su ganancia máxima no supera los 0dB, por lo tanto el operacional que, a lo sumo, se verá limitado por los fenómenos mencionados, es aquel del cual se toma la salida del filtro.

$$\frac{v_{opamp2}}{v_{in}}(\omega) = \frac{-\omega}{R_6 R C^2 \omega^3 + R_6 C \omega^2 + \frac{R_6}{R}} \quad (10)$$

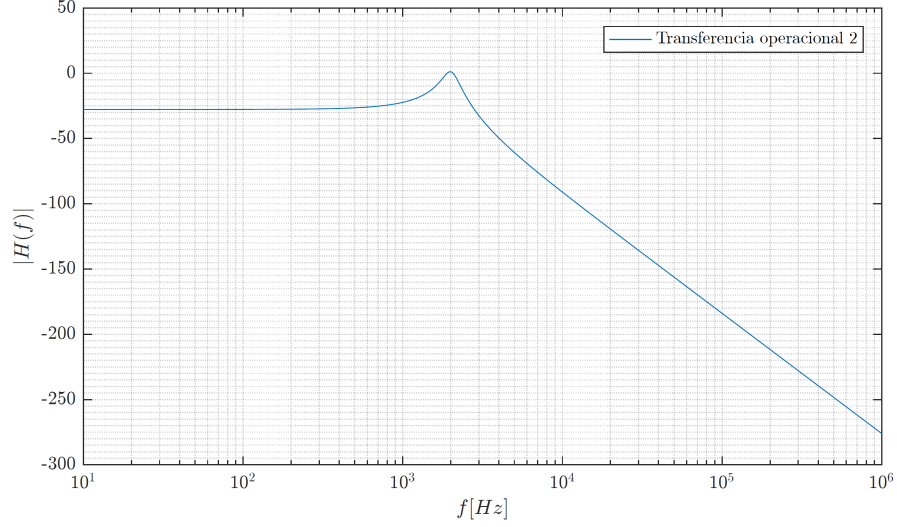


Figura 9: Transferencia en magnitud a la salida del segundo operacional del GIC

Las figuras muestran las curvas mencionadas para los operacionales TL082, LM833 y LM741 respectivamente.

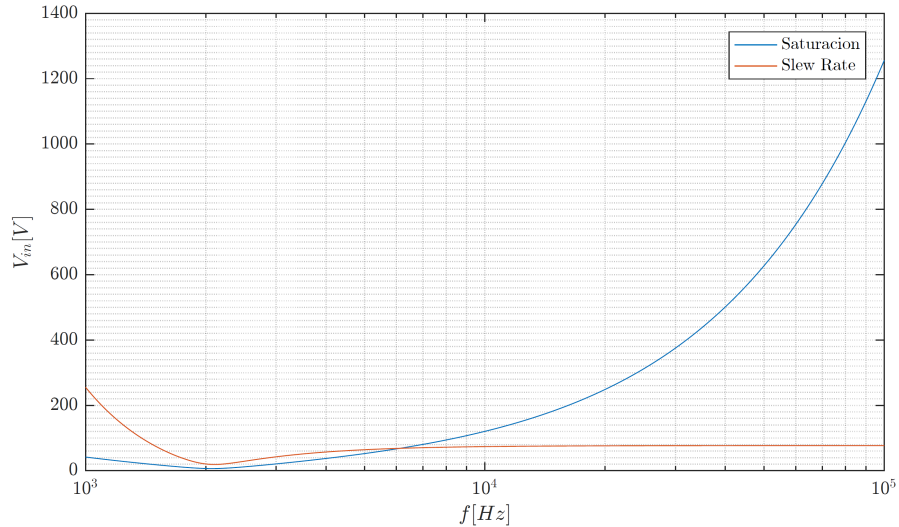


Figura 10: Maxima tensión de entrada por saturación y slew rate para LM741

Se puede observar que en el caso del LM741, el slew rate impone un límite a la tensión de entrada inferior al límite por saturación del operacional en un rango de frecuencias en el cual, si bien la atenuación es muy grande, todavía se encuentra relativamente no tan alejado de la frecuencia central. Por este motivo se decidió descartar en primer lugar al operacional LM741.

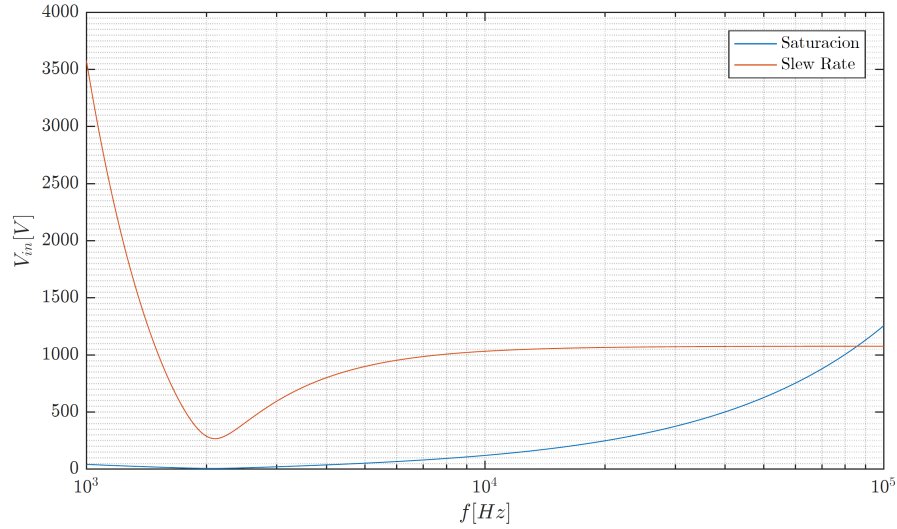


Figura 11: Maxima tensión de entrada por saturación y slew rate para LM833

Respecto al operacional LM833, la distorsión por slew rate impone un limite para la tension de entrada inferior al limite por saturación recién en frecuencias próximas a los $100kHz$. Si bien no se trata de una frecuencia excesivamente alta, el filtro atenúa aproximadamente unos $-85dB$ o el equivalente de aproximadamente 6×10^{-5} veces, con lo cual, difícilmente se trate de una frecuencia dentro del rango de trabajo. Por este motivo es que se decidió no descartar el operacional TL082.

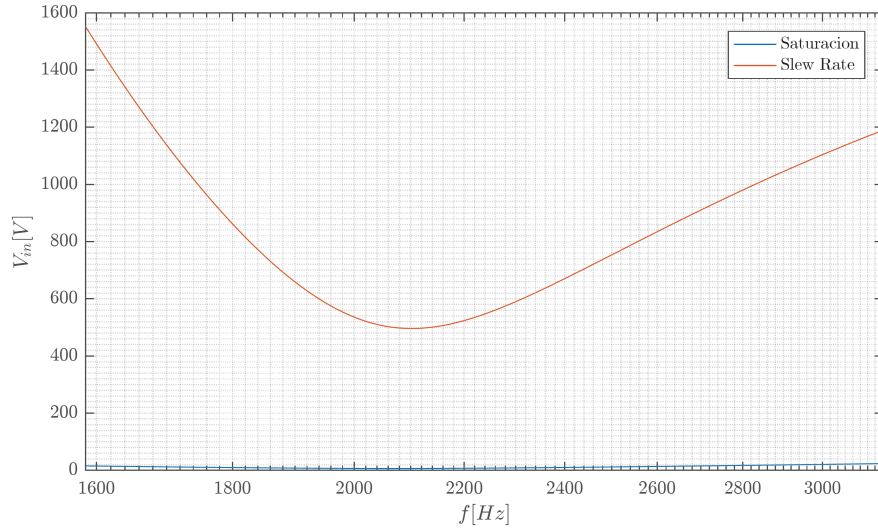


Figura 12: Maxima tensión de entrada por saturación y slew rate para TL082

En el caso del TL082, se observa que la salida nunca podrá alcanzar un valor tal que su salida se vea distorsionada por slew rate sin antes verse afectada severamente por la saturación de alimentación.

Si bien ambos operacionales, el LM833 y el TL082, son apropiados respecto a sus limitaciones por saturación y slew rate para implementar el filtro en cuestión, se decidió elegir el operacional LM833 debido a que este presenta una menor tensión de offset a la entrada y una menor distorsión armónica total (THD).

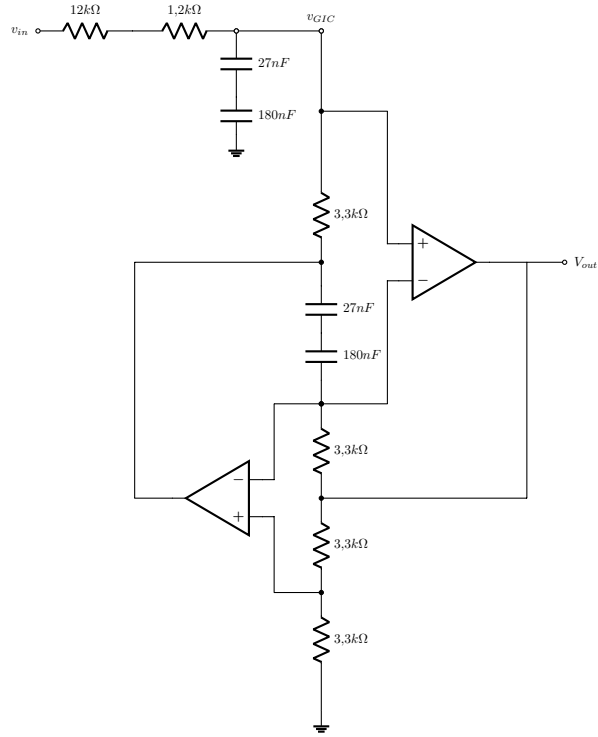


Figura 13: Circuito implementado

3. Implementación

3.1. Circuito implementado

Se implementó el circuito de la Figura 13 en PCB, para medir sus parámetros característicos y ser contrastados con aquellos calculados. La Figura 14 muestra el diseño final de la implementación.

4. Mediciones

Se midieron las transferencias y la impedancia de entrada del circuito implementado, los resultados obtenidos se muestran a continuación, contrastados con los valores calculados y simulados.

4.0.1. Transferencia

La Figura 15 muestra las tres transferencias: calculada, simulada y medida. Se observa que el circuito implementado tiene una transferencia que se ajusta muy bien a la curva de transferencia deseada.

4.0.2. Impedancia de entrada

Las figuras muestran la magnitud y la fase de la impedancia de entrada medida sobre el circuito implementado contra las calculadas. La impedancia de entrada calculada se muestra en la Expresión

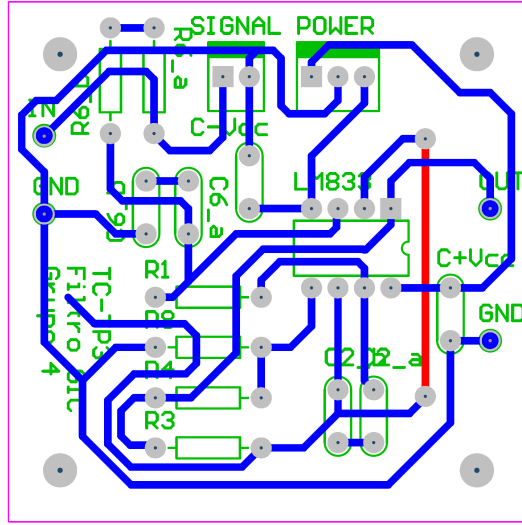


Figura 14: Diseño final del circuito impreso

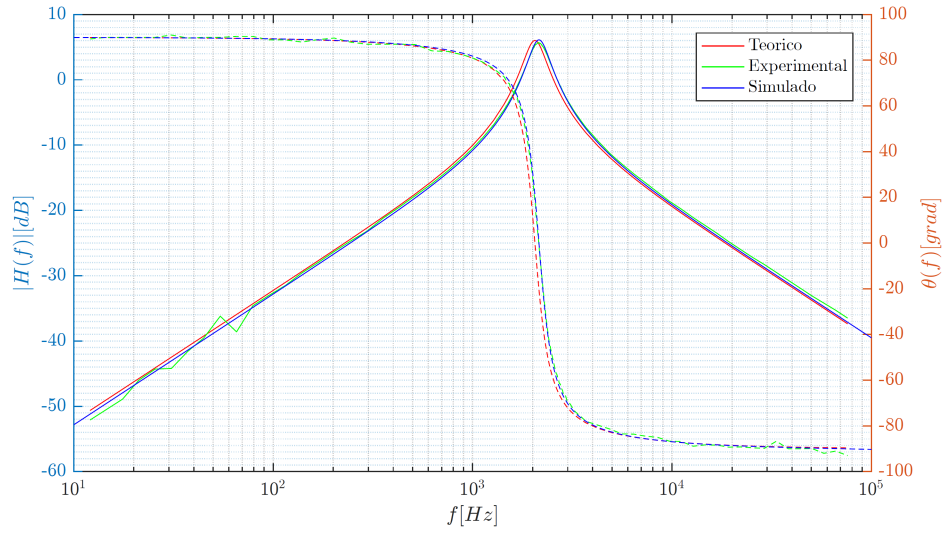


Figura 15: Diseño final del circuito impreso

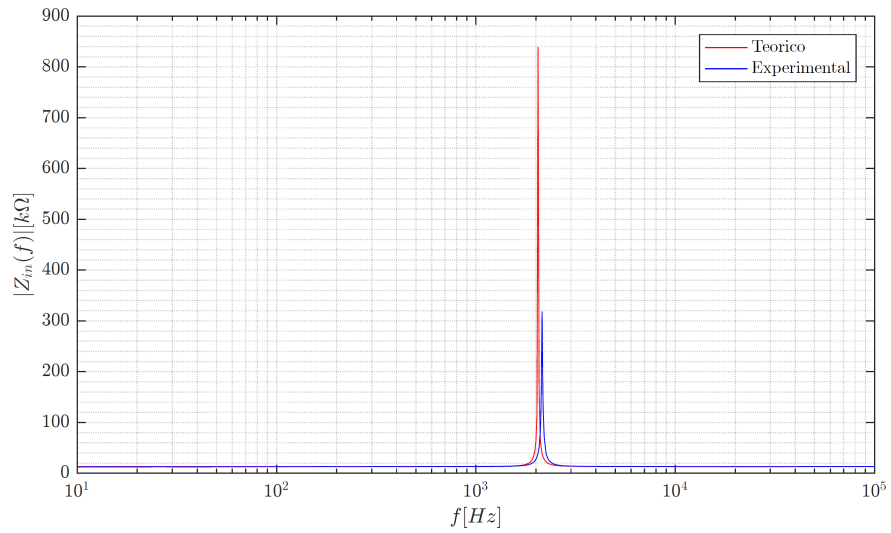


Figura 16: Magnitud de impedancia de entrada medida vs. calculada

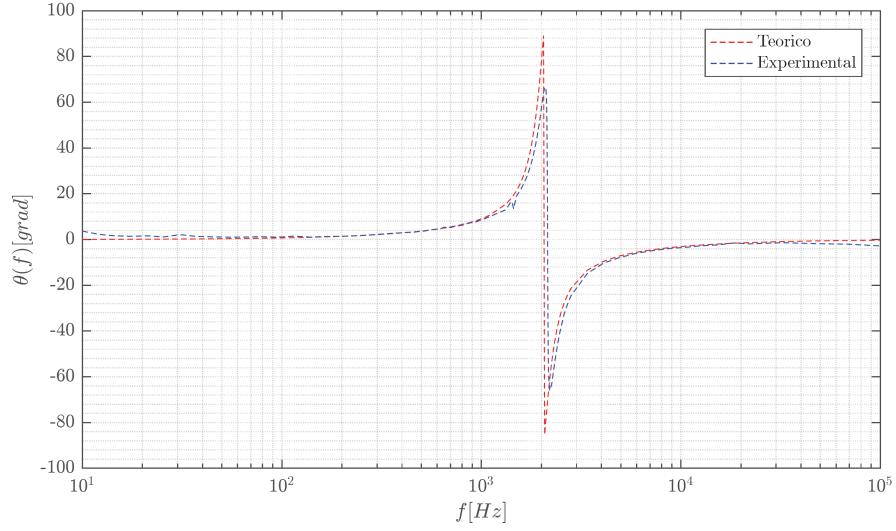


Figura 17: Fase de impedancia de entrada medida vs. calculada

$$Z_{in}(s) = \frac{R_6 R^2 C^2 s^2 + R^2 C s + R_6}{R^2 C^2 s^2 + 1} \quad (11)$$

4.0.3. Error

Las figuras 18 y 19 muestran los resultados obtenidos del análisis de Montecarlo realizado mediante la herramienta de simulación LTSpice. Para lograr observar las dispersiones se recortó el rango de frecuencias graficado entre 1kHz y 10kHz.

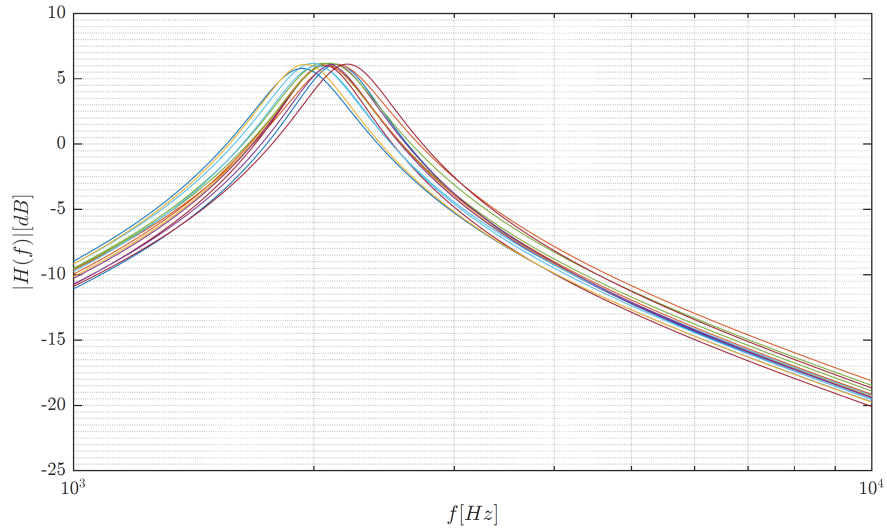


Figura 18: Análisis de Montecarlo. Transferencia en magnitud del circuito

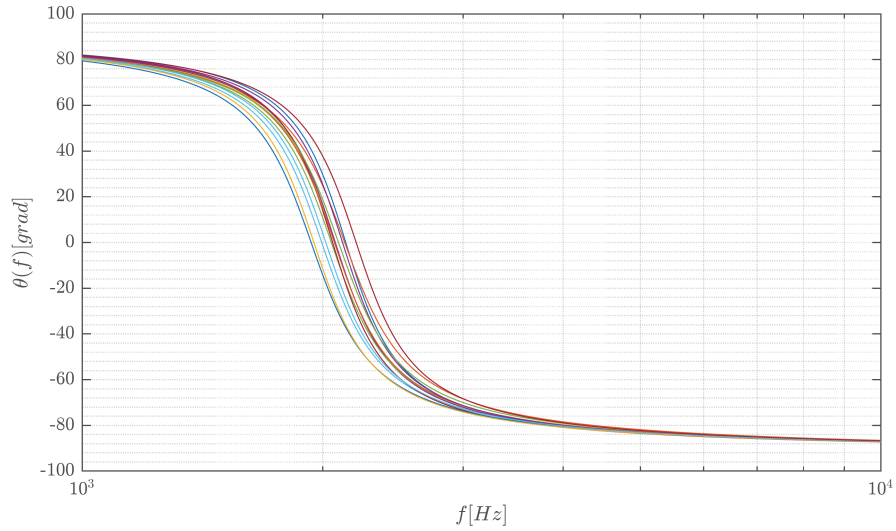


Figura 19: Análisis de Montecarlo. Transferencia de fase del circuito

El análisis se realizó imponiendo una tolerancia para los resistores del 5 % y del 10 % para los capacitores. En base a los datos arrojados por la simulación se realizó un cálculo de errores sobre la frecuencia central f_0 . El máximo error absoluto calculado fue de $148,86\text{Hz}$, que representa un error porcentual del 7,25 %

5. Respuesta al escalón

Se midió la respuesta al escalón del sistema, obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 20. Las curvas correspondientes a la respuesta simulada y la respuesta teórica calculada se encuentran superpuestas, de forma tal que se dificulta observar la ínfima diferencia entre las curvas. Por otro lado, la curva de la respuesta al escalón medida, presenta una leve diferencia respecto a la respuesta teórica, aunque la misma se ajusta a la respuesta esperada.

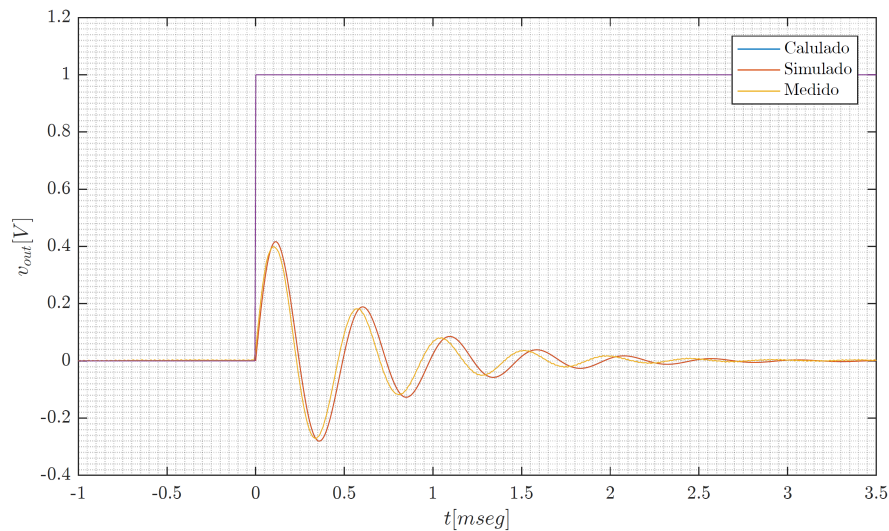


Figura 20: Respuesta al escalón calculada, simulada y medida

La respuesta observada evidencia un sistema sub-amortiguado. Esto ya había quedado en evidencia en la caracterización de los polos de la transferencia del circuito, en la sección 2.3

6. Conclusiones

Del análisis realizado sobre el circuito presentado en el desarrollo del informe, se pueden concluir dos ítem destacables. En primer lugar se destaca la precisión con la que los datos experimentales se ajustan a los cálculos realizados. Por otro lado, y como principal objeto del informe, se debe destacar la buena aproximación a una inductancia 'real' que proporciona el circuito GIC.

Parte II

Introducción al diseño de filtros activos

7. Introducción teórica del *Gyrator*

El concepto de *Gyrator* fue introducido en 1948 por Bernard D.H. Tellegen como el hipotético quinto elemento lineal luego del capacitor, inductor, resistencia y el transformador ideal. Es un elemento electrónico de dos puertas no recíproco cuyo símbolo se puede ver en la Figura 21.

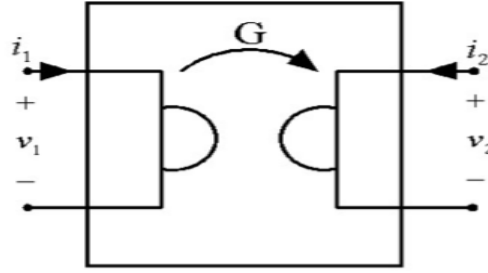


Figura 21: Símbolo del *Gyrator*

El coeficiente G tiene dimensiones de $\frac{1}{\Omega}$ y por ello se le da el nombre de *Gyrator conductance*. Luego, su inversa $\frac{1}{G} = R$ se define como *Gyrator resistance*. Esta resistencia tiene una dirección asociada que se indica por una flecha, como se puede apreciar en la Figura 21. Invertir el sentido de la flecha es negar la resistencia del *Gyrator* o que es lo mismo que invertir la polaridad del puerto. A continuación se definen las ecuaciones del *Gyrator*, que se deducen de la figura anteriormente mencionada:

$$I_1 = GV_2 \quad (12)$$

$$I_2 = -GV_1 \quad (13)$$

Gracias (12) y (13) se pueden enumerar las siguientes propiedades de un *Gyrator* ideal:

1. Potencia instantánea nula

$$\begin{aligned} P &= V_1 I_1 + V_2 I_2 \\ P &= (-GI_2)I_1 + (GI_1)I_2 \\ P &= 0 \end{aligned}$$

2. Parámetros de impedancia Z y parámetros de admitancia Y

3. Inversión de impedancia de elementos lineales

Si se conecta una impedancia Z_2 en las terminales de salida del *Gyrator* y Z_1 es la impedancia en las terminales de entrada, se deduce lo siguiente:

$$Z_2 = \frac{V_2}{-I_2}$$

$$\begin{aligned}\frac{V_2}{-I_2} &= \frac{\frac{-I_1}{G}}{-GV_1} \\ \frac{V_2}{I_2} &= \frac{I_1}{G^2 V_1} \\ Z_2 &= \frac{1}{Z_1 G^2} \\ Z_1 &= \frac{1}{Z_2 G^2}\end{aligned}$$

Esto implica que si se conecta, por ejemplo, una resistencia lineal R_L en las terminales de salida del *Gyrator*, la entrada se comporta como una resistencia lineal de impedancia $\frac{1}{R_L G^2}$. Luego, se puede lograr que una capacidad se comporte como una inductancia. Esta propiedad es sumamente interesante ya que se puede utilizar al *Gyrator* para realizar filtros sin inductores. Antes del desarrollo del transistor, los inductores eran grandes y costosos por lo que su uso traían varios problemas. Gracias al *Gyrator* se puede sustituir al inductor y sobrepasar este tipo de problemas. Esta propiedad es la que mas se utiliza a lo largo de toda esta sección. La Figura 22 muestra esta propiedad. Nótese que, un capacitor de valor C a la salida de un *Gyrator* ideal hace que a la entrada halla una inductancia igual a:

$$L = \frac{C}{G^2} \quad (14)$$

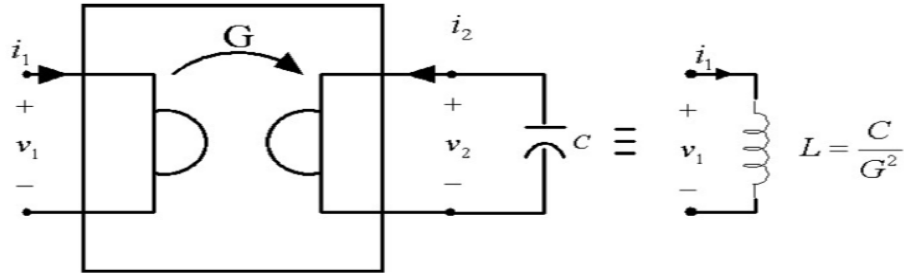


Figura 22: Propiedad de inversión de impedancia

4. Inversión corriente - voltaje

De (12) y (13) se ve claramente que si la salida de un *Gyrator* ideal tiene una fuente de tensión, por ejemplo, E a la entrada tendrá una fuente de corriente $I_1 = GV_2$. En la Figura 23 se puede apreciar esta propiedad con mayor detalle.

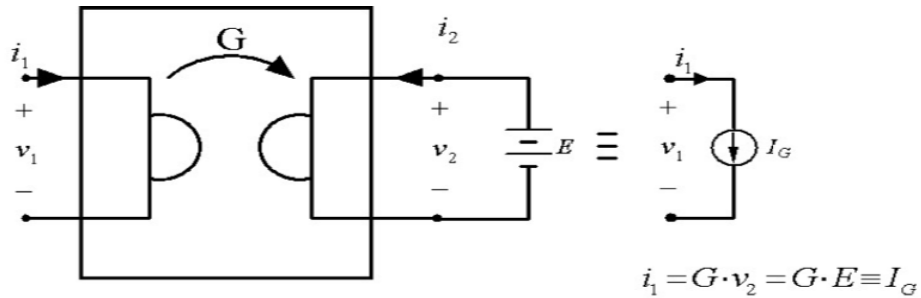


Figura 23: Propiedad de inversión corriente - voltaje

8. *Gyrator* como inductor

Como se vio anteriormente, las propiedades del *Gyrator* hacen posible simular un inductor con un capacitor. El objetivo de esta sección es realizar un circuito que simule un inductor para poder utilizarlo en el armado de filtros activos. En la Figura 24 se puede ver el modelo del inductor. Si se define su impedancia de entrada como Z_{in} :

$$Z_{in} = R_L + sL \quad (15)$$

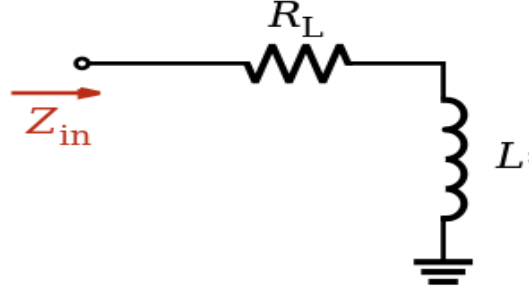


Figura 24: Modelo del inductor

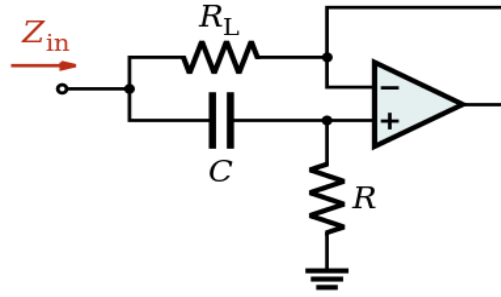


Figura 25: *Gyrator* equivalente a un inductor

Se propone el circuito de la Figura 25. Este es un *Gyrator* que simula inductor. Esta compuesto por un amplificador operacional (en configuración de *Buffer*), resistencias y capacitores. A continuación se calcula su impedancia de entrada para analizar bajo que condiciones se puede considerar al circuito como un inductor. Es decir, lograr que el circuito 25 se parezca al circuito 24.

Se comienza con la ecuación del amplificador operacional. Si se considera que V_{out} es la tensión de salida del *Buffer*

$$V_{out} = A_{vol}(V^+ - V^-)$$

$$V^- = A_{vol}(V^+ - V^-)$$

$$V^- = V^+ \frac{A_{vol}}{1 + A_{vol}}$$

$$si \quad K = \frac{A_{vol}}{1 + A_{vol}}$$

$$V^- = V^+ K \quad (16)$$

Nótese que se considera al amplificador operacional sin corrientes de bias ni tensiones de offset.

Se continua con la tensión de entrada al circuito, V_{in} . Por divisor de tensión, V_{in} es:

$$V^+ = V_{in} \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} \quad (17)$$

Si se juntan (16) y (17):

$$V^- = V_{in} \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} K$$

Si se define I_1 como la corriente que circula por R_L :

$$I_1 = \frac{V_{in} - V^-}{R_L}$$

$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_L} [1 - \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}} K]$$

Si se define I_2 como la corriente que circula por R y C :

$$I_2 = \frac{V_{in} - 0}{R + \frac{1}{sC}}$$

Si se define I_{in} como la corriente entrante al circuito:

$$\begin{aligned} I_{in} &= I_1 + I_2 \\ I_{in} &= \frac{V_{in}}{R_L} [1 - \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}} K] + \frac{V_{in}}{R + \frac{1}{sC}} \\ I_{in} &= V_{in} [\frac{R + \frac{1}{sC} - RK + R_L}{R_L(R + \frac{1}{sC})}] \\ Z_{in} &= \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{R_L(R + \frac{1}{sC})}{R + \frac{1}{sC} - RK + R_L} \\ Z_{in} &= \frac{sCR_L R + R_L}{sCR - RsCK + sCR_L + 1} \end{aligned} \tag{18}$$

Al tener la expresión de la impedancia de entrada del circuito en la ecuación (18) es posible definir condiciones para lograr que se parezca a la ecuación (15). Para lograrlo se vuelve a la ecuación (16). Si se considera el modelo del polo dominante, K sufre modificaciones:

$$\begin{aligned} V^- &= V^+ K = V^+ \frac{A_{vol}}{1 + A_{vol}} \\ V^- &= V^+ \frac{[\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_P}}]}{1 + [\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_P}}]} \\ V^- &= V^+ \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_P} + A_0} \\ V^- &= V^+ \frac{A_0}{[1 + A_0]} \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_P[1 + A_0]}} \\ si \ A_0 + 1 &\simeq A_0 \\ V^- &= V^+ \frac{1}{1 + \frac{s}{A_0 \omega_P}} \\ A_0 \omega_P &= BWP \ (Band \ Width \ Product) \\ V^- &= V^+ \frac{1}{1 + \frac{s}{BWP}} \end{aligned}$$

Luego, el nuevo K es:

$$K = \frac{1}{1 + \frac{s}{BWP}}$$

Como se puede observar, K es asemeja a la trasferencia de un pasabajos con frecuencia de corte en $f_c = \frac{BWP}{2\pi}$. Luego, si se trabaja en frecuencias menores a f_c se puede tomar $K = 1$. Como criterio se toma que esta frecuencia de trabajo f sea a lo sumo igual a la frecuencia una decada antes de f_c . Entonces:

$$f < \frac{BWP}{10 * 2\pi} \quad (19)$$

Nótese que, como BWP es del orden de los MHz , K comienza a obtener importancia cuando se trabaja en frecuencias del orden de los MHz . Consecuentemente, cuando se trabaje en este orden de frecuencias, se debe considerar el efecto del polo dominante.

Volviendo a (18), si se impone el nuevo K la ecuación queda:

$$Z_{in} = \frac{sCR_L R + R_L}{sCR_L + 1}$$

$$Z_{in} = \frac{R_L[sCR + 1]}{sCR_L + 1} \quad (20)$$

Algo muy interesante para observar es que, al imponer que $K = 1$ es indistinto si se conecta el buffer a la entrada inversora o a la entrada no inversora.

Al tener la expresión de la impedancia de entrada (20) se puede ver que la misma cuenta con un cero en $\frac{1}{CR}$ y un polo en $\frac{1}{R_L C}$. Para una mayor comprensión, se simula el circuito del *Gyrator*. En la Figura 26 se puede ver una simulación dándole los siguientes valores a los componentes:

Componente	Valor
C	100nF
R	1k Ω
R_L	10 Ω

Cuadro 2: Componentes del *Gyrator*

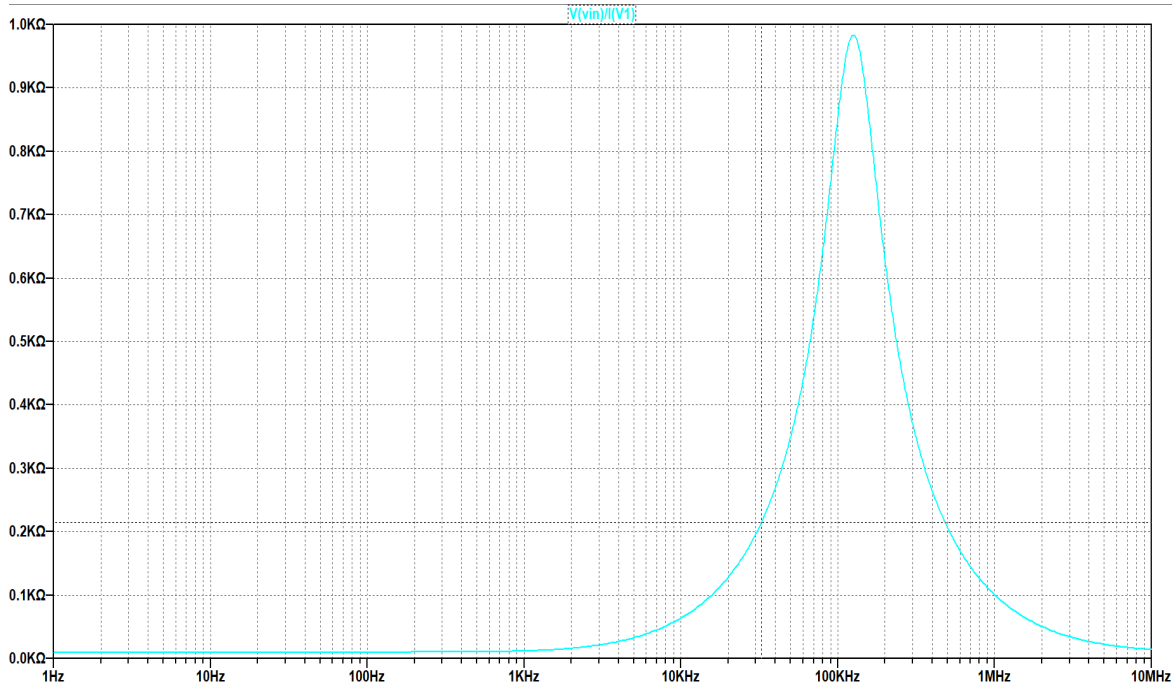


Figura 26: Simulación de *Gyrator*

Esta ultima figura muestra el comportamiento de un pasa banda. Sin embargo, la parte de interés es cuando se comporta como una bobina. Esta zona de interés es justamente antes de que el polo entre en acción. Habiendo dicho

esto, lo ideal seria que el polo (osea el denominador) de la impedancia no existiera. Si se cumple esta condición, la impedancia seria idéntica al modelo del inductor (15). Luego para que el denominador sea igual a 1, se debe cumplir que $scR_L \ll 1$.

Se impone una nueva condición:

$$\begin{aligned} sCR_L &\ll 1 \\ sCR_L &< 1 * 0,05 \\ f2\pi CR_L &< 1 * 0,05 \\ f &< \frac{0,1}{2\pi R_L C} \end{aligned} \quad (21)$$

Esta ultima condición implica que el termino sCR_L debe ser despreciable frente a la unidad para todo el rango de frecuencias en que se desea que el *Gyrator* funcione como (15). Entonces, se puede imponer como regla que R_L debe ser de valor chico (del orden de los Ω) y que C debe ser de valor de, por ejemplo, del orden de los nano Faradios. Como se vera mas adelante, si se utiliza $C = 100n$ y $R_L = 10\Omega$, se pude obtener un rango de trabajo considerable. Todas las ecuaciones obtenidas son validas siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriormente mencionadas (19) y (21). Ademas, se debe tener en cuenta que se hizo todo el análisis considerando que el *Gyrator* este conectado a tierra por lo que esta es una nueva condición para tener en cuenta.

Para concluir se puede hacer una síntesis de los valores hallados:

Si se trabaja a una frecuencia menor a $f = \frac{BWP}{10*2\pi}$ y el termino sCR_L se mantiene despreciable frente a la unidad, la impedancia del *Gyrator* es:

$$Z_{in} = R_L + sCR_L R$$

Donde,

$$L = CR_L R \quad (22)$$

9. Diseño de filtros activos con *Gyrator*

En esta sección se analizan y diseñan cuatro filtros activos de segundo orden con *Gyrators*. En todos los filtros se considera que el amplificador operacional tiene $r_d = \infty$ y $r_o = 0$. Ademas, se considera que el amplificador no tiene ni corrientes de bias ni tensiones de offset.

9.1. Filtro pasa altos

El objetivo de esta sección es diseñar un filtro pasa altos que involucre el uso de un *Gyrator*. El mismo debe cumplir cierta plantilla por lo que se debe estudiar la función transferencia y analizar principalmente el comportamiento del *Gyrator*.

9.1.1. Plantilla

La plantilla para el filtro pasa altos es la siguiente:

1. Ganancia unitaria cuando $f \rightarrow \infty$
2. Ganancia mayor a $-3dB$ para $f > f_p = 14k$
3. Ganancia menor a $-10dB$ para $f < f_a = 4k$
4. Ganancia nunca superior a $0dB$

Haciendo un análisis previo de estas condiciones, se puede decir que que la mas critica es la condición numero 4. Esta condición impone que el filtro no tenga ningún sobrepico por lo que se deben tener ciertas precauciones. Dichas precauciones se debaten mas adelante. En cuanto a la condición 1, la misma exhibe gran complejidad. Como se vio en la sección de estudio del *Gyrator*, el mismo tiene un rango de frecuencias para la cual se comporta como un inductor. Entonces, se puede decir de ante mano que para cierta frecuencia (cuando el *Gyrator* deje de ser un inductor) el circuito pase a comportarse de manera indeseada y no se podrá cumplir la condición 1. Todo esto quedara mas claro al avanzar en el diseño del filtro.

9.1.2. Funcion transferencia y circuito de segundo orden

Un circuito clásico de segundo orden que representa un pasa altos es un RCL con salida en la inductancia. En la Figura 27 se puede ver dicho circuito.

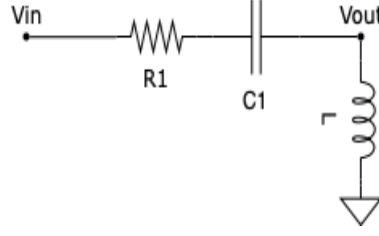


Figura 27: Pasa altos de segundo orden

La función transferencia de este circuito es:

$$H(j\omega) = H_{0HP}H_{HP}$$

Donde H_{0HP} es la ganancia en altas frecuencias. Por la condición 1, $H_{0HP} = 1$. Luego:

$$H(j\omega) = \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)\frac{1}{Q}} \quad (23)$$

Donde Q es el factor de calidad y ω_0 es la frecuencia de corte. Al tener conocimiento de la función transferencia $H(j\omega)$ es posible proponer un circuito para tratar de obtener una nueva función transferencia que se asemeje lo mas posible a $H(j\omega)$.

9.1.3. Circuito propuesto

Teniendo en mente el circuito de la Figura 27, se propone un nuevo circuito reemplazando el inductor por un *Gyrator*. El circuito resultante se muestra en la Figura 28.

Nótese que la impedancia del *Gyrator* es $Z = R_L + sR_LRC$ (si se cumple (21)) como se vio en la sección anterior. El circuito propuesto tiene la siguiente función transferencia:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L + sL}{(R_1 + R_L) + sL + \frac{1}{sC_1}}$$

$$H(s) = \frac{[R_L + sL]sC_1}{[R_1 + R_L]sC_1 + s^2LC_1 + 1}$$

$$H(s) = \frac{s^2CR_LRC_1 + sC_1R_L}{s^2[CR_LRC_1] + s[R_1 + R_L]C_1 + 1}$$

Donde:

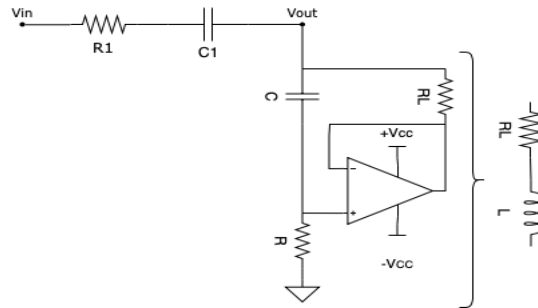


Figura 28: Circuito propuesto

$$\omega_0^2 = \frac{1}{CR_L RC_1}$$

$$\frac{1}{\omega_0 Q} = (R_1 + R_L)C_1$$

Estas expresiones permiten proseguir en la selección de componentes.

9.1.4. Diseño del circuito

Según la plantilla de este filtro, la frecuencia de corte se ubica en $f = 14kHz$. Entonces, $\omega_0 = 2\pi 14$. Además, la plantilla prohíbe tener una ganancia mayor a $0dB$ para cualquier frecuencia. Esto implica que no puede haber un sobre pico para ninguna frecuencia. Luego, como el parámetro Q es el responsable de que haya sobrepicos en este tipo de filtros, se define $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Dicho valor de Q es el más grande que puede adquirir antes de que haya sobrepico. Entonces, se asegura que la ganancia nunca supere los $0dB$.

Además se impone que $R_L = 10\Omega$ y que $C = 100nF$ ya que de esta manera se obtiene un buen rango para el cual el *Gyrator* funciona como inductor (se cumple la condición 13). Este tema se analiza con más profundidad en la sección *Simulación y análisis*.

Por último, se define $C_1 = C$ por el simple hecho que simplifica notablemente las expresiones.

Gracias a todas estas definiciones se pueden obtener dos expresiones para R y R_1 y sus valores.

Luego:

$$R = \frac{1}{C^2 R_L \omega_0^2} = 1292,36\Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{\omega_0 Q C} - 10 = 150,77\Omega$$

Si R y R_1 adquieren estos valores, se cumplen las condiciones de la plantilla.

También es de particular interés ver cómo es afectada la función transferencia bajo estas definiciones:

$$H(s) = \frac{s^2 10 C^2 R + s C 10}{s^2 [C^2 10 R] + s [R_1 + 10] C + 1}$$

Nótese a primera vista la función transferencia no es exactamente igual a la función transferencia del pasa altos clásica (23). Sin embargo, si se evalúa a la función con los valores definidos, el término $sC10$ del numerador es $j2\pi * 1e-17$. Este término es prácticamente despreciable frente a $s^2 10 C^2 R_L$ por lo que la función transferencia resulta ser:

$$H(s) = \frac{s^2 1,5e-10}{s^2 [1,5e-10] + s [1,6e-5] + 1}$$

Como no existen los valores comerciales de resistencias $1292,36\Omega$ y $150,77\Omega$, estos se redondean para poder realizar el circuito. En la Tabla 3 se enumeran los componentes utilizados.

Componente	Valor
C	100nF
C_1	100nF
R	1,5k Ω
R_L	10 Ω
R_1	150 Ω

Cuadro 3: Componentes del circuito propuesto

Como se explico anteriormente, el objetivo es realizar cuatro filtros. Se decide, realizar los mismos en el mismo PCB y utilizando el mismo integrado. Dicho integrado es el *TL084* que, gracias a la *datasheet* tiene un *BPW* de 2,5MHz. Se brinda más información del PCB final en la sección *Diseño PCB*. Al tener dicho *BPW*, y teniendo en cuenta la condición 19 se debe trabajar a una frecuencia inferior a 40kHz para que no se consideren los efectos del polo dominante.

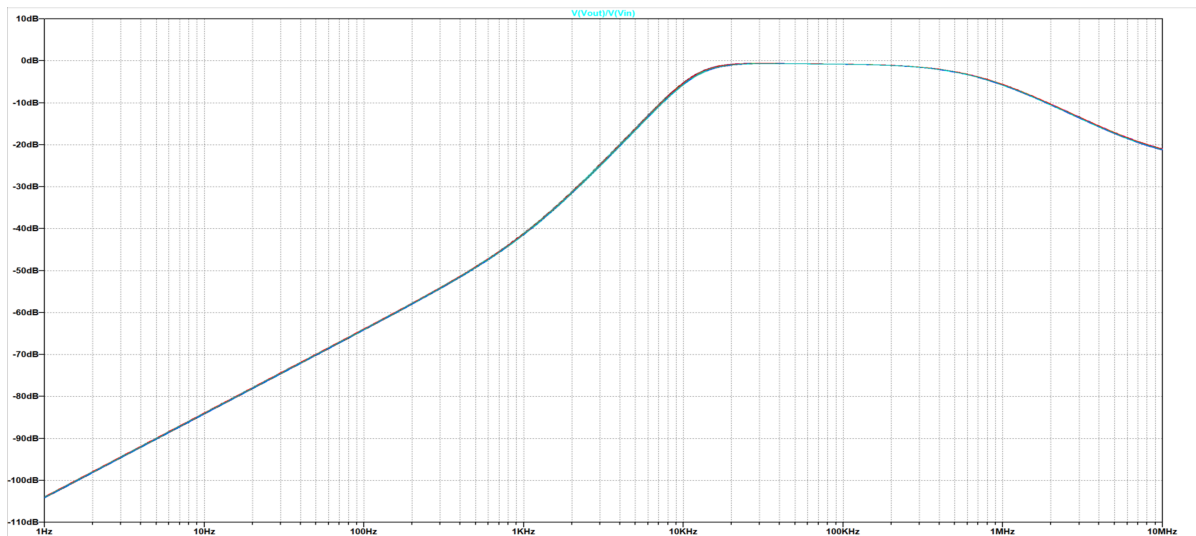


Figura 29: Simulación de montecarlo

Antes de continuar con la medición se realiza una simulación montecarlo para evaluar el comportamiento del circuito bajo distintos valores de componentes. Como se vera en la sección *Diseño PCB* se utilizan todos componentes de montaje superficial con tolerancias 1 %. El resultado de la simulación se ve en la Figura 29.

La simulación muestra una variación prácticamente imperceptible ya que las tolerancias son muy pequeñas. Se concluye que no se debe corregir los componentes. Esta simulación solo se realiza para este filtro ya que no aporta al análisis de los circuitos.

9.1.5. Simulacion y analisis lineal

Si se simula el circuito propuesto (desde $f = 10Hz$ a $f = 10MHz$) con los componentes de la Tabla ??, se obtiene el gráfico de la Figura 30.

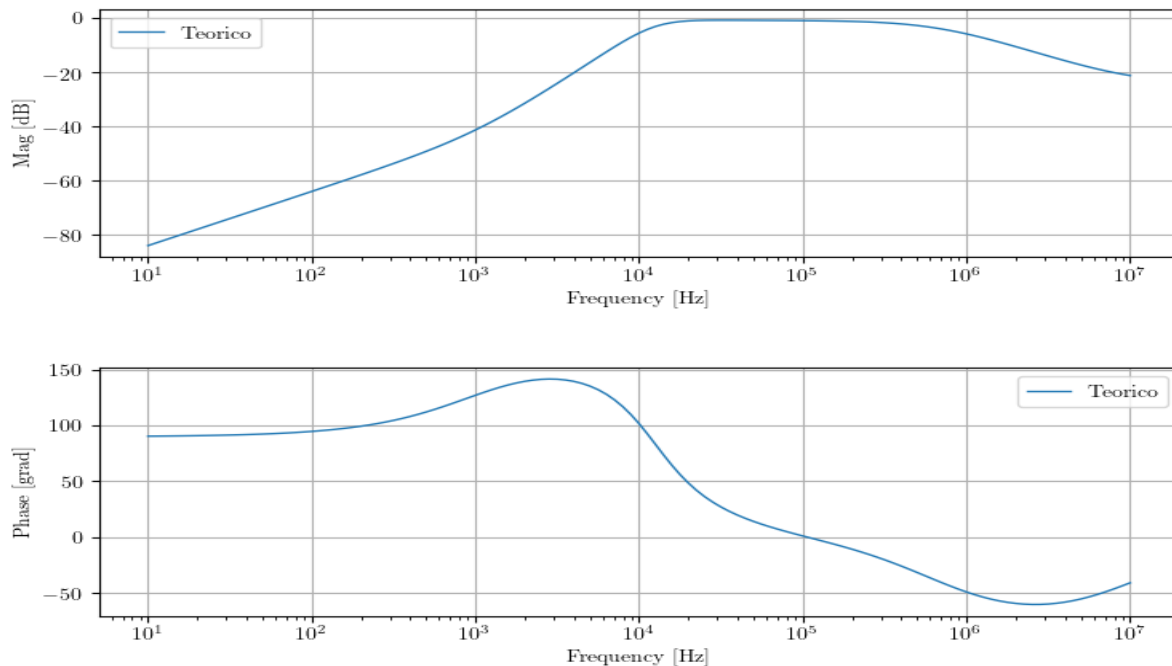


Figura 30: Simulación del circuito propuesto

Gracias a las herramientas de LTSpice, se detecta que a la frecuencia $f = 14kHz$ hay una atenuación de $2,15dB$.

Si $f > 14kHz$ la ganancia es mayor a $-3dB$. Luego, la condición 2 se cumple. Si $f < 4kHz$, la ganancia es menor $-10dB$ por lo que la condición 3 también se cumple. Además, se puede ver que la ganancia nunca supera los $0dB$ por lo que la condición 4 también se cumple.

Con respecto a la condición 1, se nota en el diagrama de bode que alrededor de $f = 195kHz$ la atenuación deja de ser $0dB$ y comienza a aumentar. Esto se debe a que estas frecuencias el *Gyrator* deja de comportarse como un inductor. Para un mejor entendimiento de lo que sucede, se prosigue a realizar un análisis de linealidad. Gracias a este análisis se puede determinar en que frecuencias el *Gyrator* adquiere la impedancia deseada (24). Para comenzar el análisis, se simula el *Gyrator* en LTSpice con los valores de R , R_L y C propuestos. El resultado se detalla en la Figura 31.

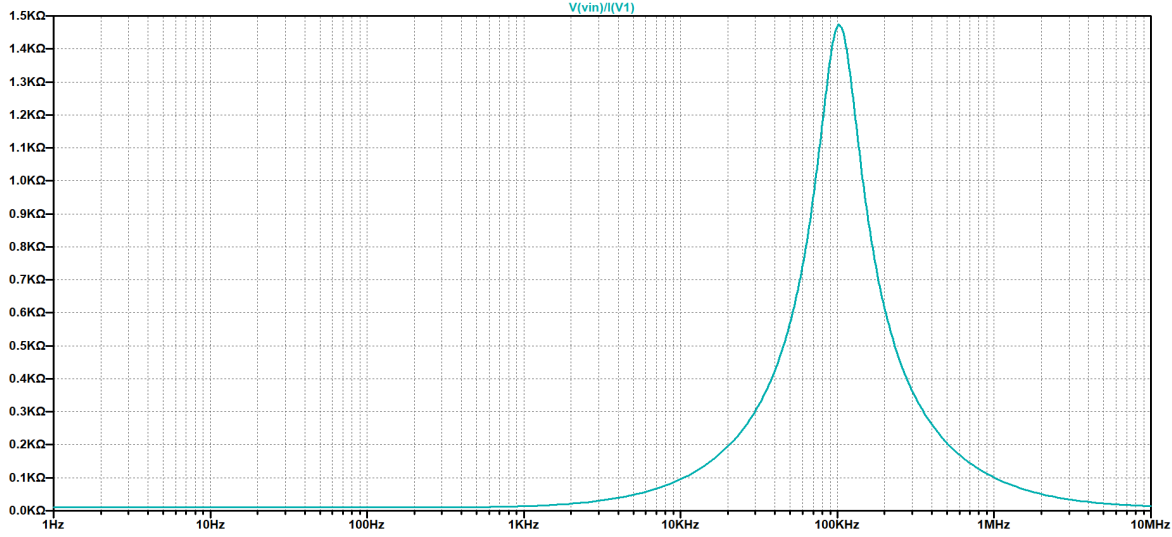


Figura 31: Simulación del *Gyrator*

La simulación detalla como la impedancia del *Gyrator* varia con la frecuencia. Nótese lo siguiente: en el rango de frecuencias que va desde $f = 14kHz$ a $f = 100kHz$ la impedancia adopta un comportamiento prácticamente lineal. Esto se debe a que la impedancia del *Gyrator* (20) está bajo la condición 21 y se comporta como la impedancia del modelo de un inductor 24. A hasta la frecuencia de $f = 100kHz$ el denominador de (20) es despreciable frente a la unidad. Al sobrepasar esta frecuencia provoca un decaimiento en la impedancia. Todo esto explica porque en la simulación del circuito propuesto (Figura 30) la atenuación aumenta a partir de la frecuencia $f = 195kHz$.

Cabe destacar que para ambas simulaciones se utilizó un amplificador operacional ideal. Esto hace que no se pueda apreciar los efectos del polo dominante. Los mismos se analizan en la siguiente sección al obtener la medición real del circuito.

9.1.6. Medición y análisis a altas frecuencias

Al imponer una senoide de $V_{PP} = 3V$ como señal de entrada al circuito en un rango de frecuencias de $[10Hz, 10MHz]$, se obtiene el bode de la Figura 42. En dicha figura también se superpone la simulación del circuito propuesto.

Se puede ver que la simulación y la medición se comportan prácticamente igual hasta aproximadamente $40kHz$. A esa frecuencia, se detecta que la medición comienza a atenuar. Esto se debe a la condición (21). A estas frecuencias el polo dominante entra en efecto y provoca una atenuación. Esto implica que a altas frecuencias no se puede obtener una ganancia de $0dB$, como propone la plantilla.

9.1.7. Conclusion

En primer lugar, se destaca que se logró hacer un filtro pasa altos sin la utilización de un inductor. Se pudo sustituir dicho componente gracias a la ayuda de la teoría de *Gyrators*. También, se pudo cumplir casi con la totalidad de la plantilla propuesta. En cuanto a la condición de ganancia unitaria para frecuencias infinitas es prácticamente imposible de cumplir ya que como el *Gyrator* está compuesto de un amplificador operacional, y los amplificadores operacionales ideales no existen, siempre se tendrá el inconveniente del polo dominante. Además, como se vio, el *Gyrator* tiene un rango de frecuencias para el cual trabaja como un inductor por lo que inevitablemente a una cierta

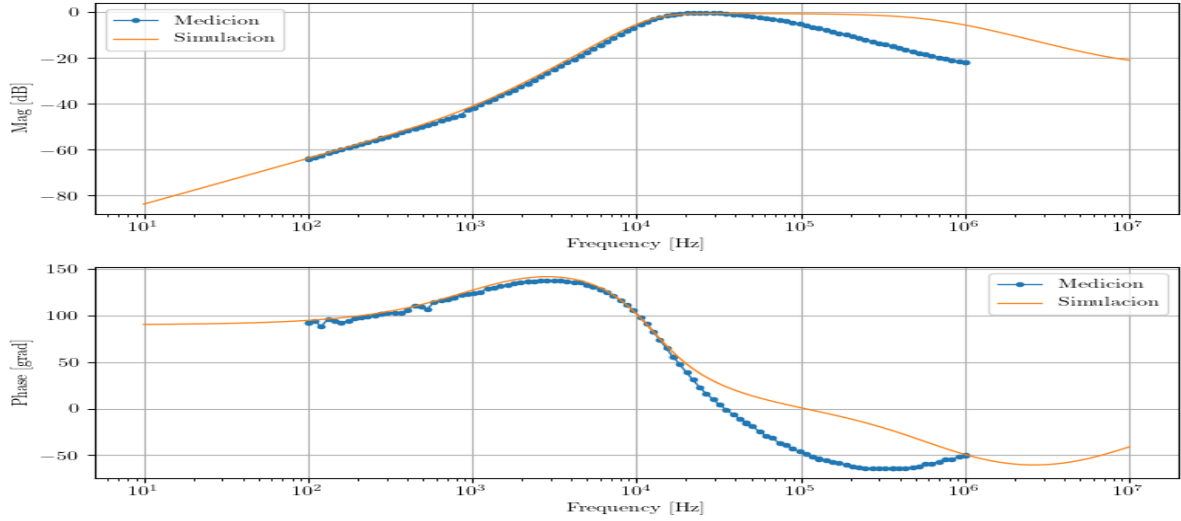


Figura 32: Medición y simulación del circuito propuesto

frecuencia el circuito deja de comportarse como se desea. Se puede concluir que el rango de frecuencias de trabajo de este filtro es hasta $40kHz$.

9.2. Pasa Banda

EL objetivo de esta sección es diseñar un filtro pasa bandas que, como en el caso del pasa altos, involucre el uso de un *Gyrator*. El filtro también debe cumplir cierta plantilla.

9.2.1. Plantilla

1. Frecuencia de pasabanda de $f = 8kHz$

Como se puede observar las condiciones de la plantilla son muy flexibles ya que no se especifica las frecuencias laterales no la atenuación que estas deben tener. Se prosigue como en el caso anterior.

9.2.2. Funcion transferencia y circuito de segundo orden

Un circuito clásico de segundo orden que representa un pasa bandas es un RCL con el capacitor en paralelo con la bobina. En la Figura 33 se puede ver dicho circuito.

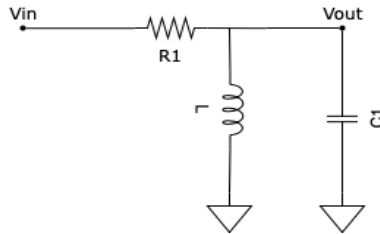


Figura 33: Pasa banda

La función transferencia de este circuito es:

$$H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{Q\omega_0}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)\frac{1}{Q}} \quad (24)$$

Donde Q es el factor de calidad y ω_0 es la frecuencia de corte. Al tener conocimiento de la función transferencia $H(j\omega)$ es posible proponer un circuito para tratar de obtener una nueva función transferencia que se asemeje lo mas posible a $H(j\omega)$.

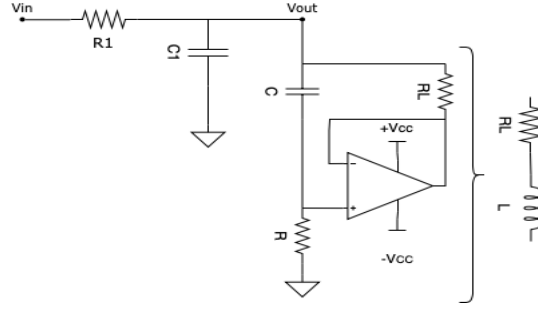


Figura 34: Circuito propuesto

9.2.3. Circuito propuesto

Se propone el circuito de la Figura 34.

Se puede extraer la siguiente función transferencia:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L + sL}{[1 + sCR_L + s^2CL][R_1 + \frac{R_L + sL}{1 + sCR_L + s^2CL}]}$$

$$H(s) = \frac{\frac{R_L + sL}{[R_1 + R_L]}}{\frac{s^2C_1LR_1}{[R_1 + R_L]} + \frac{sC_1R_LR_1 + L}{R_1 + R_L} + 1}$$

$$H(s) = \frac{\frac{R_L + sCRR_L}{[R_1 + R_L]}}{\frac{s^2C_1CRR_LR_1}{[R_1 + R_L]} + \frac{sC_1R_LR_1 + CRR_L}{R_1 + R_L} + 1}$$

Donde:

$$\omega_0^2 = \frac{R_1 + R_L}{CR_LRC_1R_1}$$

$$\frac{1}{\omega_0Q} = \frac{C_1R_LR_1 + R_LRC}{R_1 + R_L}$$

9.2.4. Diseño del circuito

Al igual que en el filtro anterior, se seleccionan los componentes. Como se obtuvieron en el filtro anterior muy buenos resultados al definir $R_L = 10\Omega$ y $C = 100nF$, se utilizan los mismos valores. En este caso se define $Q = 1$, $C_1 = C$ y $\omega_0 = 2\pi 8k$.

Gracias a todas estas definiciones se pueden obtener dos ecuaciones que dependen tanto de R y R_1 :

Luego:

$$R = \frac{R_1 + R_L}{C^2R_LR_1\omega_0^2} = 4147,26\Omega$$

$$R_1 = \frac{R_LRC - \frac{R_L}{\omega_0Q}}{\frac{1}{\omega_0Q} - R_LC} = 208,96\Omega$$

Al tener los valores de todos los componentes, se puede formar la Tabla 4 de los componentes utilizados.

9.2.5. Simulación y análisis lineal

Si se simula el circuito propuesto (desde $f = 1Hz$ a $f = 10MHz$) con los componentes de la Tabla 4, se obtiene el gráfico de la Figura 35.

Como se puede ver en la Figura, el bode describe un pasa banda. Se detecta que a la frecuencia $f = 8kHz$ hay una atenuación de $800mdB$, siendo esta la menor atenuación en todo el rango de frecuencias. Como la plantilla no especifica las frecuencias laterales, es de interés averiguarlas mediante el bode. Las dos frecuencias en las que se detecta una atenuación de $3dB$ son $f_1 = 5kHz$ y $f_2 = 12,2kHz$.

Componente	Valor
C	100nF
C_1	100nF
R_A	3,9k Ω
R_B	240 Ω
R_L	10 Ω
R_1	200 Ω

Cuadro 4: Componentes del circuito propuesto

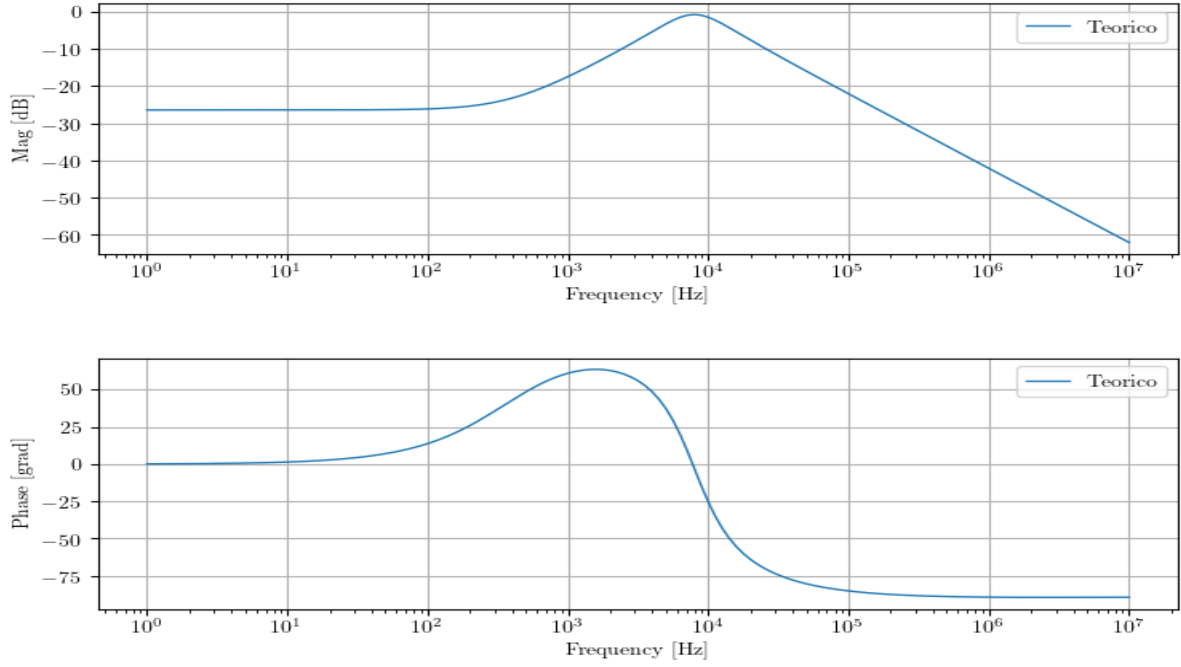


Figura 35: Simulación del circuito propuesto

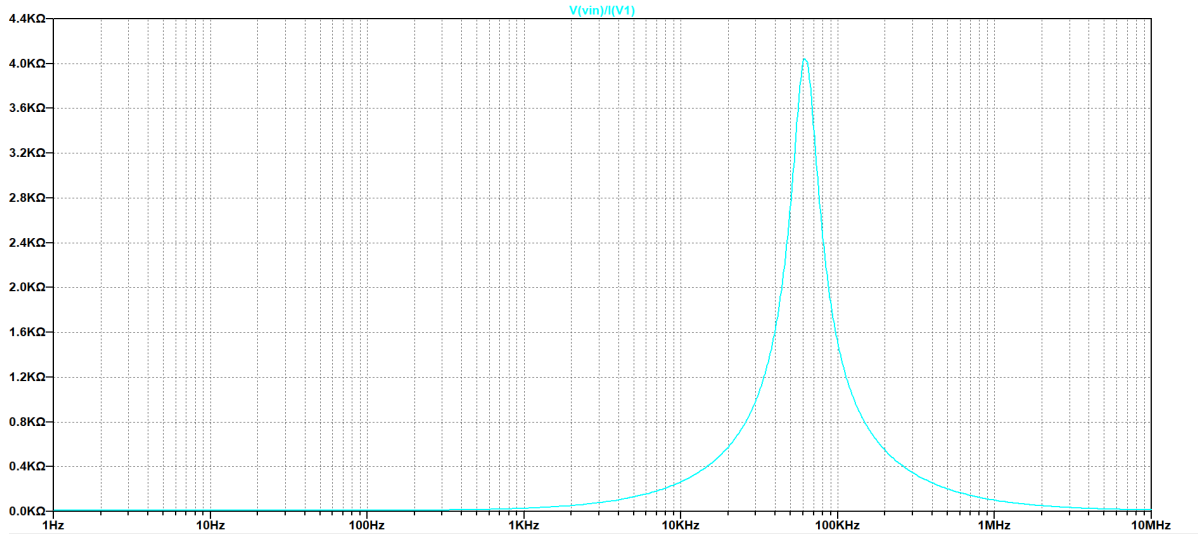


Figura 36: Simulación del *Gyrator*

Al igual que en la sección anterior, se realiza un análisis lineal. En la Figura 31 se simula el circuito del *Gyrator*

con los correspondientes R_A , R_B , R_L y C .

En la simulación del *Gyrator*, se puede apreciar que la impedancia tiene un comportamiento creciente hasta que llega a una frecuencia aproximada de $f = 62kHz$. Al sobrepasar esta frecuencia, la impedancia decae abruptamente. Como esto recién sucede a una frecuencia mucho mayor que $f = 8kHz$, se puede decir que el *Gyrator* se comporta como un inductor en un rango de frecuencias considerable.

9.2.6. Medicion y analisis a altas frecuencias

Al imponer una senoide de $V_{PP} = 3V$ como señal de entrada al circuito en un rango de frecuencias de $[10Hz, 1MHz]$, se obtiene el bode de la Figura 37. En dicha imagen también se superpone la simulación anteriormente mostrada para poder comparar resultados. A primera vista el resultado es muy bueno. Tanto para bajas, medias y altas frecuencias el circuito propuesto se comporta como en la simulación. Al igual que en la simulación, la frecuencia máxima se da en aproximadamente la misma frecuencia. Otra cosa para notar es el polo dominante. En este caso, el filtro se beneficia de el ya que a frecuencias altas tiende a atenuar las señales. Esto implica que la condición (19) se puede dejar de lado.

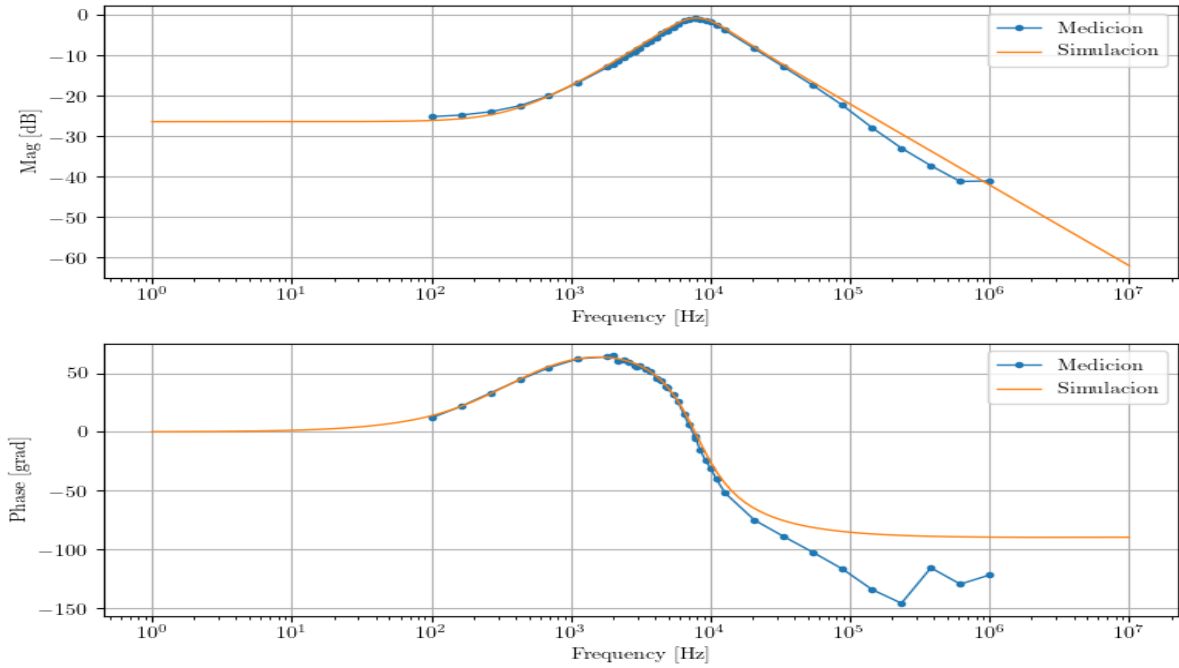


Figura 37: Bode de medición y simulación

9.2.7. Conclusion

Se logro utilizar un *Gyrator* para crear un filtro pasa banda. Como la plantilla para este filtro es sencilla y flexible se logro crear el filtro sin mayor inconvenientes. El circuito propuesto resulto como se esperaba. La medición y la simulación se asemejan. Ambas, se comportan prácticamente igual en todo el rango de frecuencias e incluso se utiliza el factor del polo dominante a favor. Finalmente, se puede decir que este filtro funciona para un amplio rango de frecuencias que va desde bajas frecuencias (10Hz) hasta 10Mhz.

9.3. Rechaza banda

En este caso se utiliza un *Gyrator* para crear un filtro rechaza banda.

9.3.1. Plantilla

1. Frecuencia donde se ubica el *notch* $f = 4kHz$

Al igual que el pasa banda, la plantilla es muy flexible. Se prosigue a diseñar el circuito.

9.3.2. Funcion transferencia y circuito de segundo orden

En la Figura 38 se puede ver un circuito clásico de un filtro rechaza banda de segundo orden.

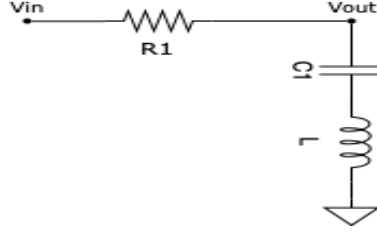


Figura 38: Rechaza banda

La función transferencia de este circuito es:

$$H(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)\frac{1}{Q}} \quad (25)$$

Donde Q es el factor de calidad y ω_0 es la frecuencia de corte. Al tener conocimiento de la función transferencia $H(j\omega)$ es posible proponer un circuito para tratar de obtener una nueva función transferencia que se asemeje lo mas posible a $H(j\omega)$.

9.3.3. Circuito propuesto

Se propone el circuito de la Figura 39.

Se puede extraer la siguiente función transferencia:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L + sL + \frac{1}{sC_1}}{R_L + R_1 + sL + \frac{1}{sC_1}}$$

$$H(s) = \frac{sC_1R_L + s^2LC_1 + 1}{s(R_LR_1)C + s^2LC_1 + 1}$$

$$H(s) = \frac{sC_1R_L + s^2CR_LRC_1 + 1}{s(R_LR_1)C + s^2CR_LRC_1 + 1}$$

Donde:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{CR_LRC_1}$$

$$\frac{1}{\omega_0 Q} = (R_L + R_1)C$$

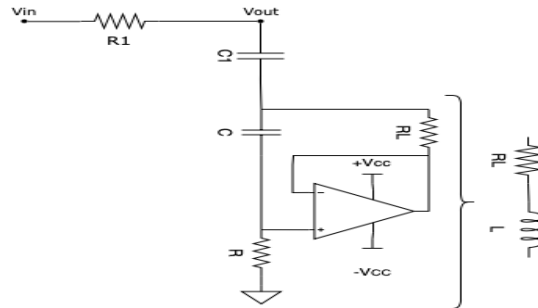


Figura 39: Circuito propuesto

9.3.4. Diseño del circuito

Al igual que en el filtro anterior, se seleccionan los componentes. Como los otros filtros, $R_L = 10\Omega$ y $C = 100nF$. En este caso se define $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $C_1 = C$ y $\omega_0 = 2\pi 4k$.

Gracias a todas estas definiciones se pueden obtener dos ecuaciones que dependen tanto de R y R_1 .

Luego:

$$R = \frac{1}{C^2 R_L \omega_0^2} = 15831,43\Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{\omega_0 Q C} - R_L = 552,69\Omega$$

Al tener los valores de todos los componentes, se puede formar la Tabla 5 de los componentes utilizados.

Componente	Valor
C	100nF
C_1	100nF
R_A	15k Ω
R_B	820 Ω
R_L	10 Ω
R_1	560 Ω

Cuadro 5: Componentes del circuito propuesto

9.3.5. Simulacion y analisis lineal

Si se simula el circuito propuesto (desde $f = 1Hz$ a $f = 10MHz$) con los componentes de la Tabla 5, se obtiene el gráfico de la Figura 40.

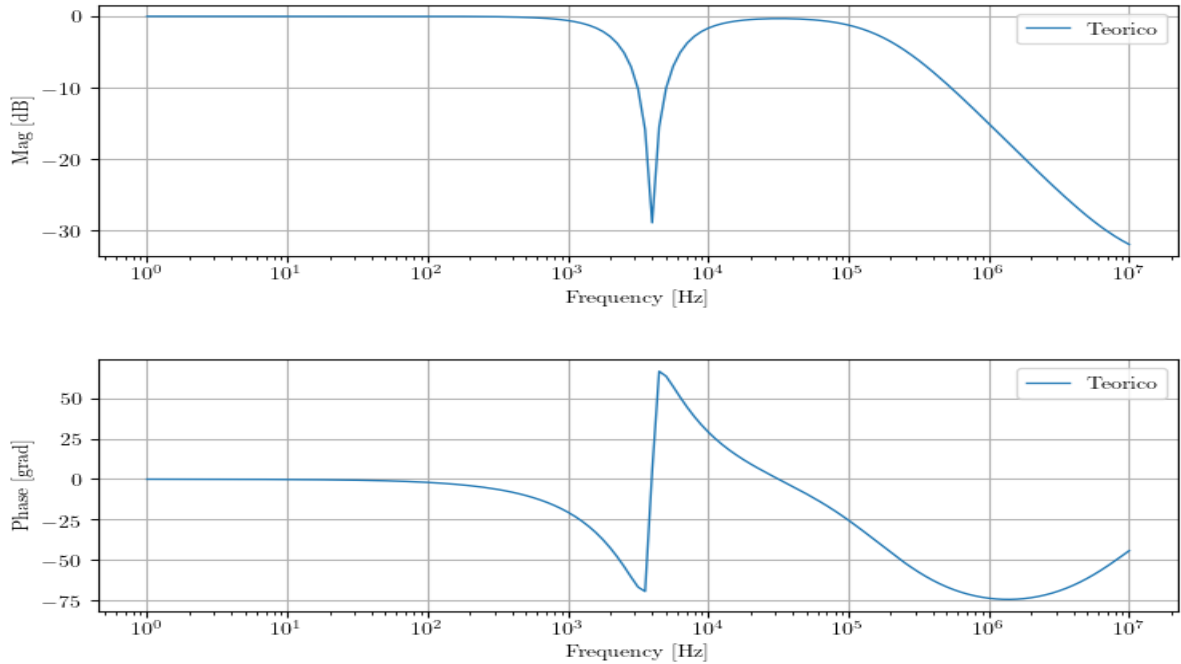


Figura 40: Simulación del circuito propuesto

El bode claramente describe un rechaza banda. La máxima atenuación se da en $f = 4kHz$, que es a la frecuencia deseada. También, cabe destacar que la profundidad del rechaza banda es de aproximadamente 27dB. Se puede decir que para ser un filtro pasivo rechaza banda la profundidad obtenida es muy buena.

Al igual que en la sección anterior, se realiza un análisis lineal. En la Figura 41 se simula el circuito del *Gyrator* con los correspondientes R_A , R_B , R_L y C .

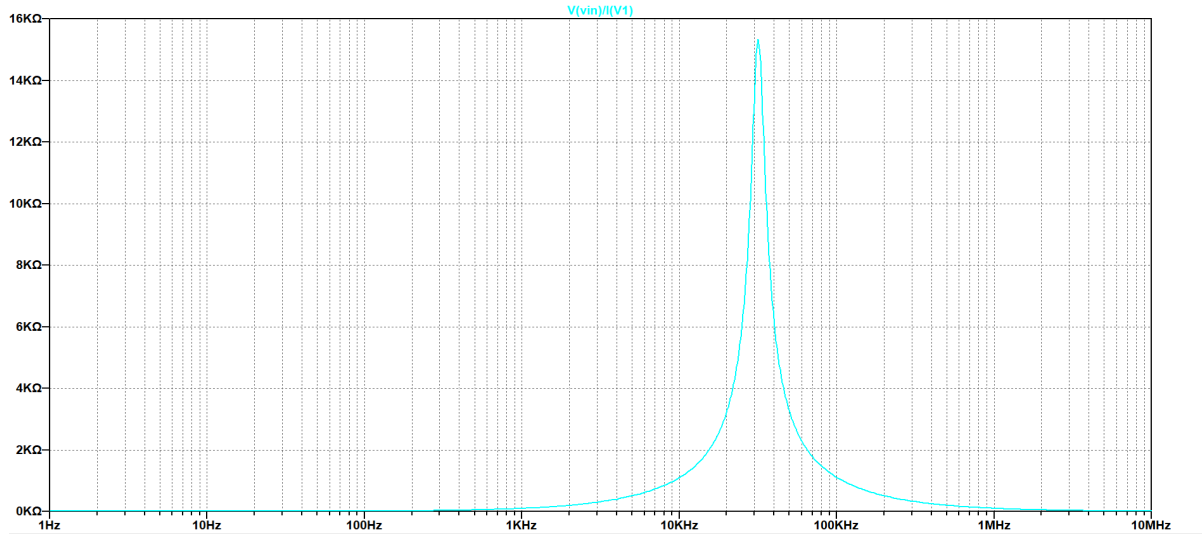


Figura 41: Simulación del *Gyrator*

En la simulación del *Gyrator* es muy similar a las simulaciones ya realizadas. En este caso, la impedancia tiene un comportamiento creciente hasta que llega a una frecuencia aproximada de $f = 30kHz$. Luego, la impedancia cae abruptamente. Como el pico máximo sucede a la frecuencia de $f = 4kHz$, se puede decir que el *Gyrator* funciona correctamente en el rango de frecuencias desde bajas frecuencias (10Hz) hasta $f = 30kHz$.

9.3.6. Medicion y analisis a altas frecuencias

Se realiza un bode con una señal de entrada configurada como senoide de $V_{PP} = 3V$ desde [10Hz, 1MHz]. La Figura 42.

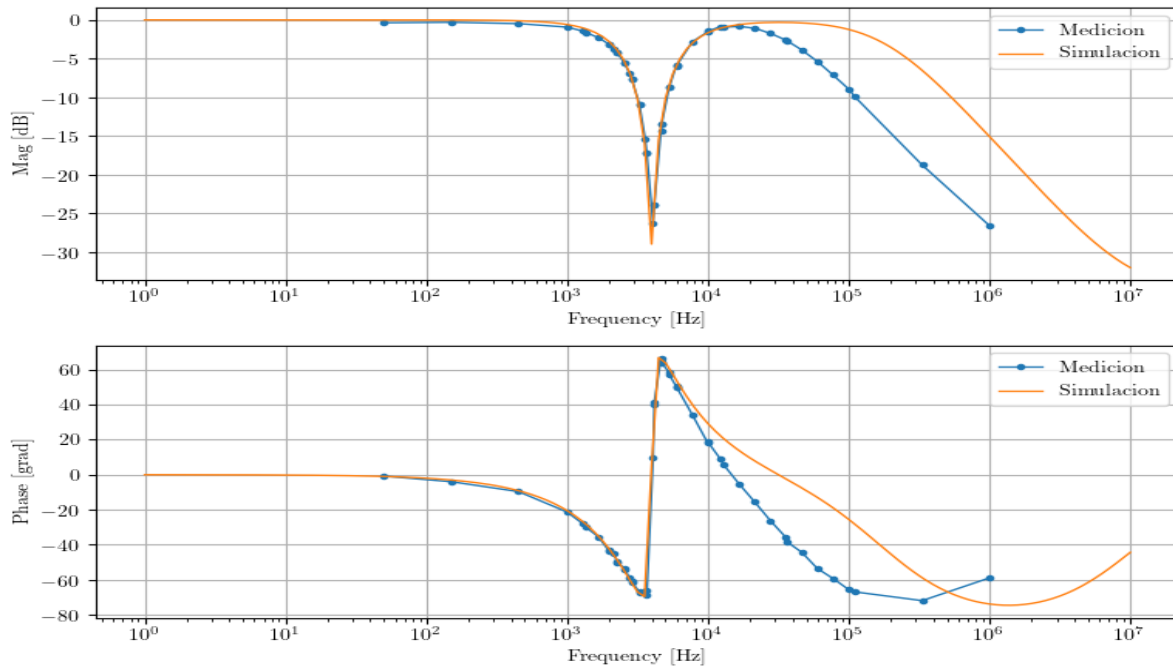


Figura 42: Bode de medición y simulación

Los resultados son satisfactorios. Se destaca que a bajas frecuencias y a la frecuencia del rechaza banda tanto la simulación como la medición se comportan prácticamente igual. Sin embargo, se puede ver que a la frecuencia de $20kHz$, el circuito comienza a atenuar nuevamente. Esto se asemeja con los que se dijo en el análisis lineal. Se predijo que recién $f = 30kHz$ el *Gyrator* deja de funcionar como inductor por lo que, la medición, la atenuación comienza $10kHz$ antes. Este comportamiento se debe por el polo dominante. Recordar que por la condición (19) el polo dominante comienza a afectar a $40kHz$. Lo que sucede se debe a causa de que el *Gyrator* deja de funcionar como bobina y por el polo dominante.

9.3.7. Conclusion

Se cumplió el objetivo de fabricación de un filtro rechaza banda con un *Gyrator*. Además, se logró que el filtro se adecue a la plantilla propuesta. Cabe destacar que el filtro cuenta con una profundidad muy buena. El rango de frecuencias de trabajo va desde las bajas frecuencias ($10Hz$) hasta $20kHz$. Lo ideal es que el rechaza banda funcione hasta frecuencias del orden de los $M\Omega$ pero como se vio, por causa del *Gyrator* esto es imposible.

9.4. Pasa bajos

Como último filtro, se intenta fabricar un filtro pasa bajos con un *Gyrator*.

9.4.1. Plantilla

1. Ganancia unitaria en continua
2. Ganancia mayor a $-3dB$ para $f < f_p = 4k$
3. Ganancia menor a $-10dB$ para $f > f_a = 14k$
4. Ganancia nunca superior a $0dB$

La plantilla se asemeja mucho al filtro pasa altos. En este caso, la frecuencia de corte se situó en $f = 4kHz$.

9.4.2. Función transferencia y circuito de segundo orden

En la Figura 43 se puede ver un circuito clásico de un filtro pasa bajos de segundo orden.

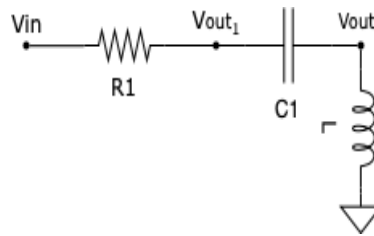


Figura 43: Rechaza banda

La función transferencia de este circuito es:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + (\frac{j\omega}{\omega_0})\frac{1}{Q}} \quad (26)$$

Donde Q es el factor de calidad y ω_0 es la frecuencia de corte. Al tener conocimiento de la función transferencia $H(j\omega)$ es posible proponer un circuito para tratar de obtener una nueva función transferencia que se asemeje lo mas posible a $H(j\omega)$.

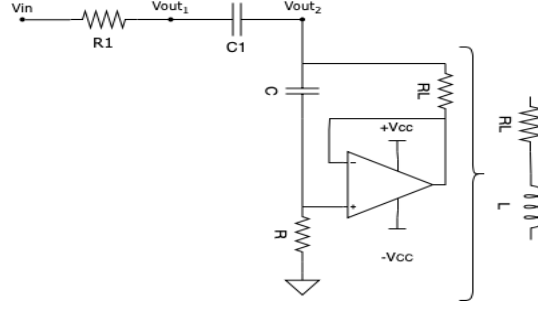


Figura 44: Circuito propuesto

9.4.3. Circuito propuesto

Se propone el circuito de la Figura 44.

Notar que en la Figura 44 hay dos salidas V_{out} que se definen como V_{out1} y V_{out2} . Esto se debe a una de las condiciones del *Gyrator*. Una de las condiciones del circuito propuesto del *Gyrator* es que este conectado a tierra. Entonces, para mantener una consistencia con el resto de los circuitos, se debe obtener la salida de señal del capacitor. Esto se logra simplemente saliendo diferencial del capacitor, realizando $|V_{out1} - V_{out2}|$.

Teniendo esto en cuenta, se construye la funcion transferencia:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_L + R_1 + sL + \frac{1}{sC_1}}$$

$$H(s) = \frac{1}{s(R_L R_1)C + s^2 LC_1 + 1}$$

$$H(s) = \frac{1}{s(R_L R_1)C + s^2 CR_L RC_1 + 1}$$

Donde:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{CR_L RC_1}$$

$$\frac{1}{\omega_0 Q} = (R_L + R_1)C$$

9.4.4. Diseño del circuito

Al igual que en el filtro anterior, se seleccionan los componentes. Como los otros filtros, $R_L = 10\Omega$ y $C = 100nF$. En este caso se define $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ya que una de las condiciones del filtro es que nunca se sobrepase $0dB$ También, se define $C_1 = C$ y $\omega_0 = 2\pi 4k$.

Gracias a todas estas definiciones se pueden obtener dos ecuaciones que dependen tanto de R y R_1 .

Luego:

$$R = \frac{1}{C^2 R_L \omega_0^2} = 15831,43\Omega$$

$$R_1 = \frac{1}{\omega_0 Q C} - R_L = 552,69\Omega$$

Al tener los valores de todos los componentes, se puede formar la Tabla 6 de los componentes utilizados.

9.4.5. Simulacion y analisis lineal

Si se simula el circuito propuesto (desde $f = 1Hz$ a $f = 10MHz$) con los componentes de la Tabla 6, se obtiene el gráfico de la Figura 45.

El bode describe un comportamiento de pasa bajos.

Componente	Valor
C	100nF
C_1	100nF
R	15k Ω
R_L	10 Ω
R_1	510 Ω

Cuadro 6: Componentes del circuito propuesto

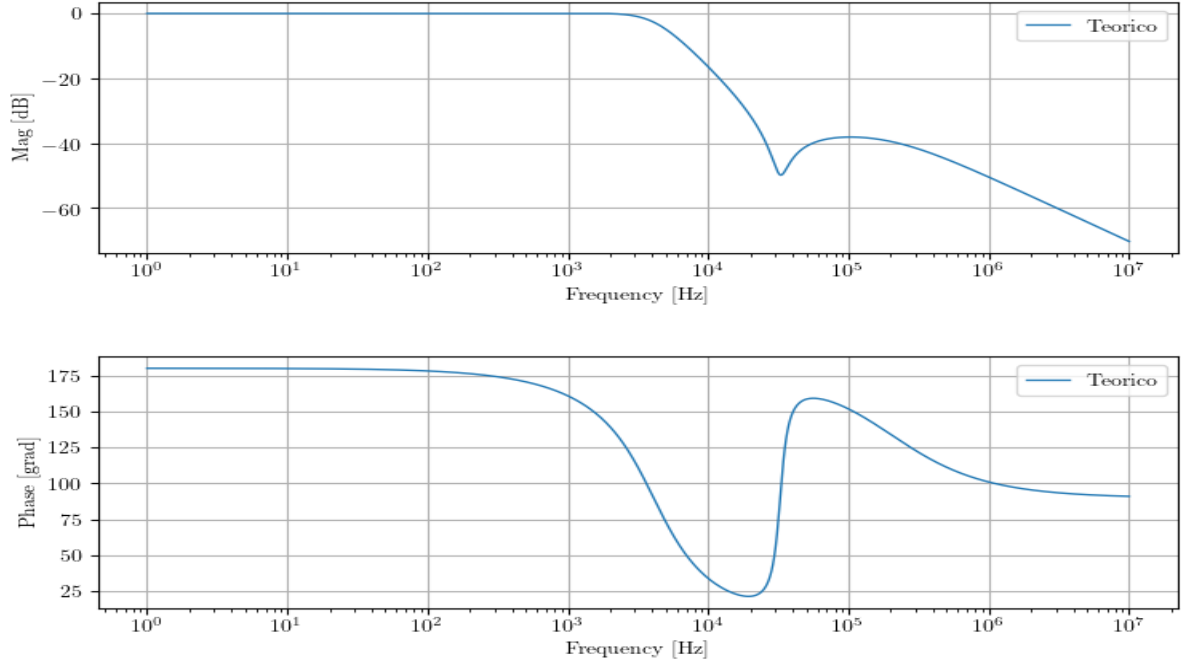


Figura 45: Simulación del circuito propuesto

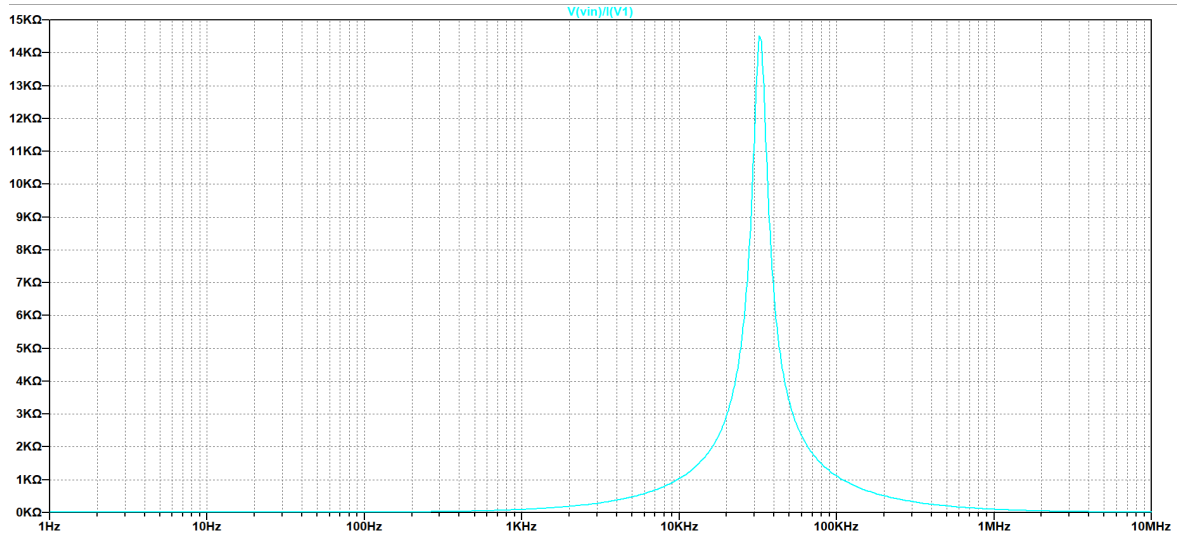


Figura 46: Simulación del *Gyrator*

A la frecuencia de corte de $f = 4kHz$, la atenuación es de 2,55dB. Si bien no es 3dB, la configuración cumple con la condición 2. También, se logra cumplir con la condición 1, 3 y 4. Se prosigue al análisis lineal. En la Figura 46

se simula el circuito del *Gyrator* con los correspondientes R_A , R_B , R_L y C .

Nuevamente el *Gyrator* describe un comportamiento de impedancias muy similar a las simulaciones ya realizadas. El pico máximo se da en $14kHz$. Como se desea que el *Gyrator* funcione apropiadamente en la frecuencia de corte ($4kHz$), se puede decir que el *Gyrator* funciona correctamente para el rango de frecuencias deseadas y al sobrepasar $f = 4kHz$ dejara de actuar como una bobina. Por esta razón a la frecuencia de $f = 30kHz$ se observa una disminución en la atenuación. La misma dura en un rango acotado y además no provoca que las condiciones de la plantilla no se cumplan por lo que no se analiza con mayor profundidad.

9.4.6. Medicion y analisis a altas frecuencias

Al imponer una senoide de $V_{PP} = 3V$ como señal de entrada al circuito en un rango de frecuencias de $[10Hz, 1MHz]$, se obtiene el bode de la Figura 47.

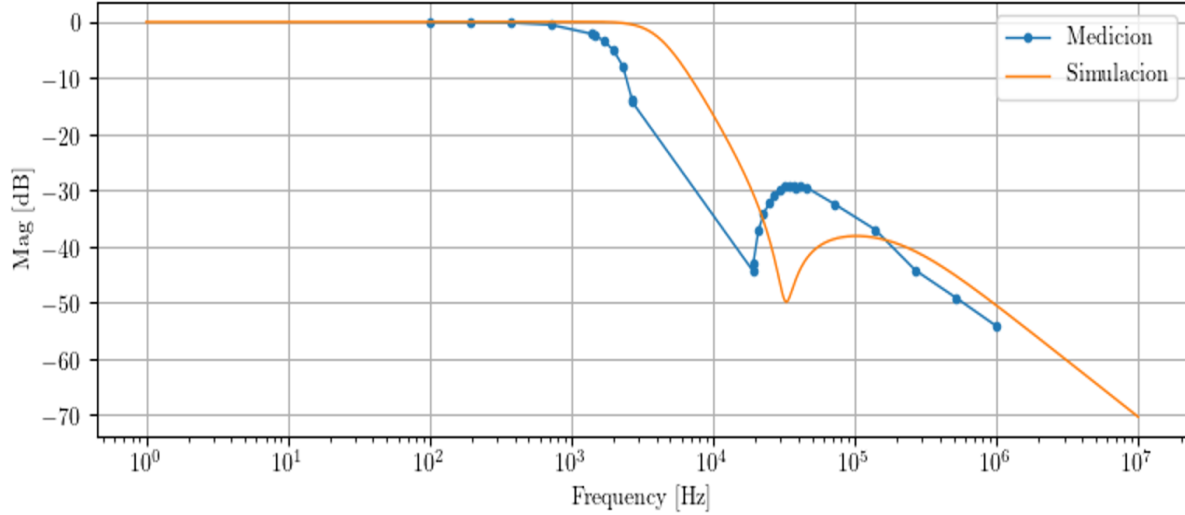


Figura 47: Medición y simulación del circuito propuesto

Como se puede ver, se superponen en el gráfico tanto la simulación como la medición. A diferencia del resto se aprecia un corrimiento de la medición con respecto a la simulación. Sin embargo, como la medición también cumple con la plantilla del filtro esto no es un inconveniente. Al igual que el pasa banda, la condición (21) no es de importancia ya que el polo dominante atenúa a altas frecuencias y como se trata de un pasa bajos esto es una condición favorable.

9.4.7. Conclusion

Si bien para obtener un pasa bajos se tuvo que salir de modo diferencial del capacitor, se logró cumplir la plantilla propuesta. Gracias a la implementación del *Gyrator* se logró obtener un filtro pasa bajos. El filtro cumple con las condiciones de la plantilla para todo el rango de frecuencias evaluado $[10Hz, 10MHz]$.

10. Diseño PCB

Para realizar todos los filtros mencionados a lo largo de las secciones se decide diseñar un PCB que contenga los cuatro filtros y que utilice el mismo integrado (TL084). En la Figura 48 se ve dicho diseño.

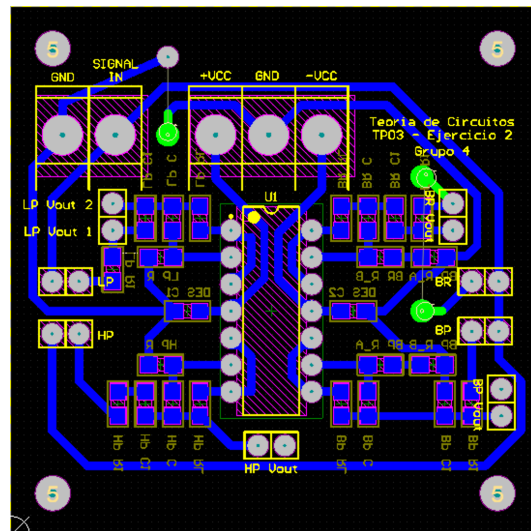


Figura 48: Diseño del PCB